

# Introduction à l'informatique

pour les mathématiques, la physique et les sciences  
computationnelles

Yann Thorimbert



**UNIVERSITÉ  
DE GENÈVE**

CENTRE UNIVERSITAIRE  
D'INFORMATIQUE

# Chapitre 4

## *Algèbre de Boole et circuits logiques*

Yann Thorimbert



**UNIVERSITÉ  
DE GENÈVE**

CENTRE UNIVERSITAIRE  
D'INFORMATIQUE



# Chapitres du cours

1. Origines des ordinateurs et des réseaux informatiques
2. Codage des nombres
3. Codage des médias
4. **Circuits logiques** ←
5. Architecture des ordinateurs
6. Conception et exécution de programmes
7. Algorithmique, programmation et structures de données



# Rappel

- On peut coder les informations qui nous intéressent sous forme d'états binaires (cf. chapitres précédents).
- On veut réaliser des raisonnements logiques qui portent sur ces données : autrement dit, on veut effectuer un **traitement** de ces données.

# Exemple de table de vérité

- Considérons pour l'exemple un cas simplifié d'infraction routière en Suisse :

*"Une personne est en excès de vitesse si elle roule à plus de 50 km/h à l'intérieur d'une localité."*

- Nous voulons qu'un ordinateur puisse **traiter** ce type de **proposition logique**.
- Pour formaliser une telle phrase, on peut :
  - 1) Repérer les sous-parties : *être en excès de vitesse*, *être hors localité*.
  - 2) Résumer le tout sous la forme d'une **table de vérité**.



# Exemple de table de vérité

Limitation de vitesse dans les localités en Suisse (où 1 = "oui", 0 = "non").

Roule à plus de 50 km/h	Est hors localité	Est en infraction
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	0

"Est en infraction" est vrai si et seulement si :  
"roule à + de 50 km/h" est vrai et "est hors localité" est faux.

"Est en infraction" = ("Roule à plus de 50 km/h") ET (PAS "hors localité")



# Les éléments d'une expression logique

"Est en infraction" = ("Roule à plus de 50 km/h") ET (PAS "hors localité")

# Les éléments d'une expression logique

"Est en infraction" = ("Roule à plus de 50 km/h") ET (PAS "hors localité")

Propositions logiques : chacune est soit vraie, soit fausse  
(valeur de vérité)

# Les éléments d'une expression logique




Propositions logiques : chacune est soit vraie, soit fausse  
(valeur de vérité)

Fonctions logiques  
(opèrent sur les propositions)
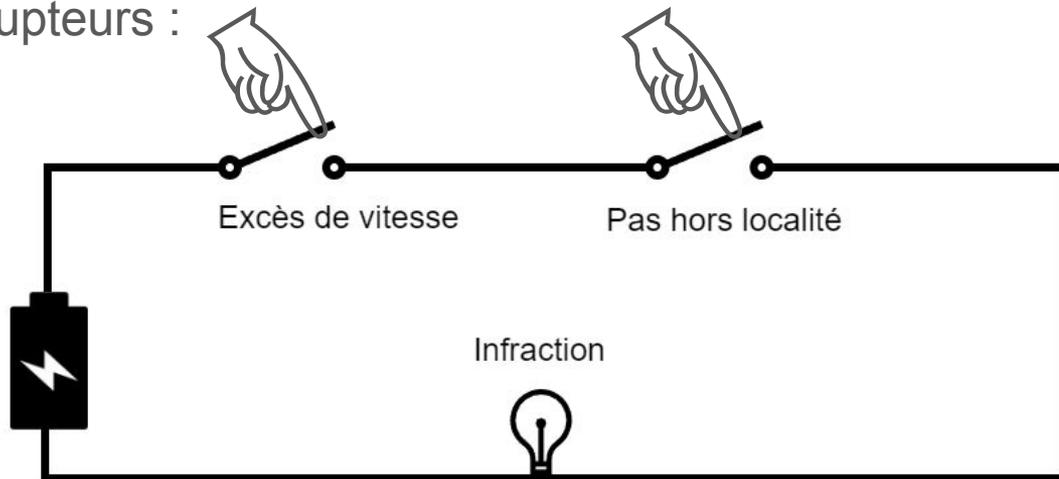
# De table de vérité à circuit logique

"Est en infraction" = ("Roule à plus de 50 km/h") ET (PAS "hors localité")


On pourrait **réaliser** cette fonction logique sous la forme d'un circuit électrique avec des interrupteurs :


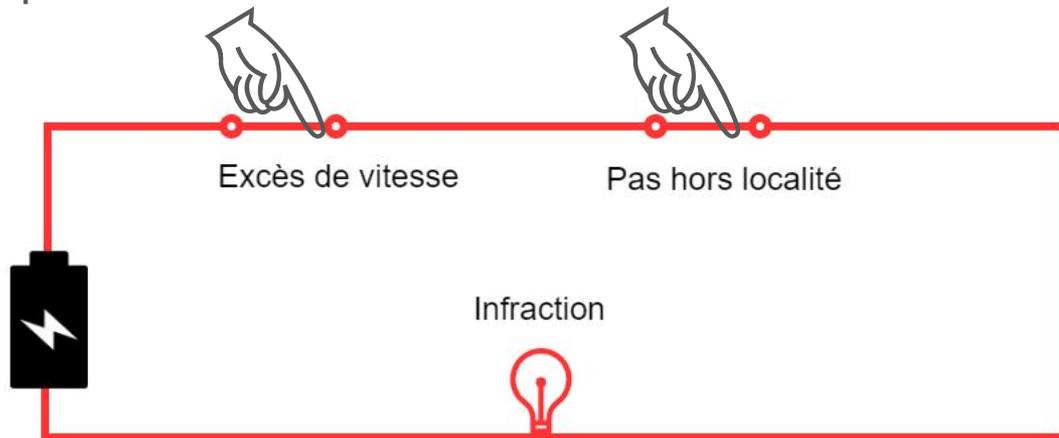
# De table de vérité à circuit logique

"Est en infraction" = ("Roule à plus de 50 km/h") ET (PAS "hors localité")

On pourrait réaliser cette fonction logique sous la forme d'un circuit électrique avec des interrupteurs :



# De table de vérité à circuit logique

"Est en infraction" = ("Roule à plus de 50 km/h") ET (PAS "hors localité")

On pourrait réaliser cette fonction logique sous la forme d'un circuit électrique avec des interrupteurs.

Cependant, on veut **automatiser** le processus.

De plus, on veut **abstraire** le processus.





# De table de vérité à circuit logique

"Est en infraction" = ("Roule à plus de 50 km/h") ET (PAS "hors localité")

- Une table de vérité peut tout aussi bien être résumée par un **schéma**.
- Le schéma doit incorporer les **fonctions logiques** que sont ET et PAS.


# De table de vérité à circuit logique

"Est en infraction" = ("Roule à plus de 50 km/h") ET (PAS "hors localité")

- Une table de vérité peut tout aussi bien être résumée par un **schéma**.
- Utilisons les symboles arbitraires suivants, nommés **portes logiques** :
  - ET est arbitrairement symbolisé par le symbole 
  - PAS est arbitrairement symbolisé par le symbole 


# De table de vérité à circuit logique

Roule à plus de 50 km/h	Est hors localité	Est en infraction
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	0

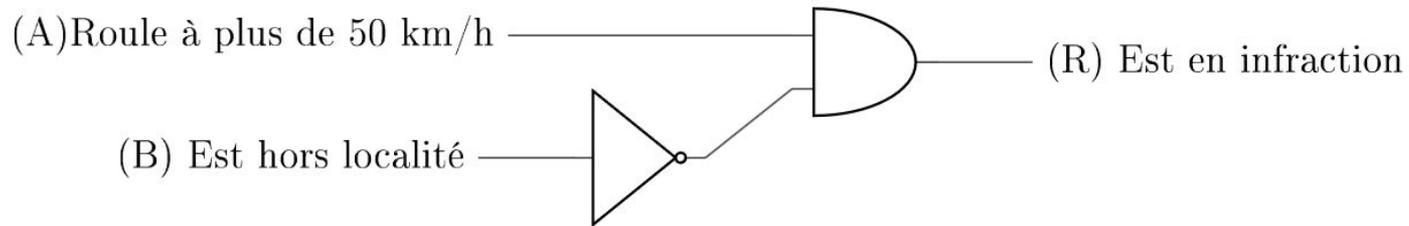

# De table de vérité à circuit logique


Roule à plus de 50 km/h	Est hors localité	Est en infraction
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	0

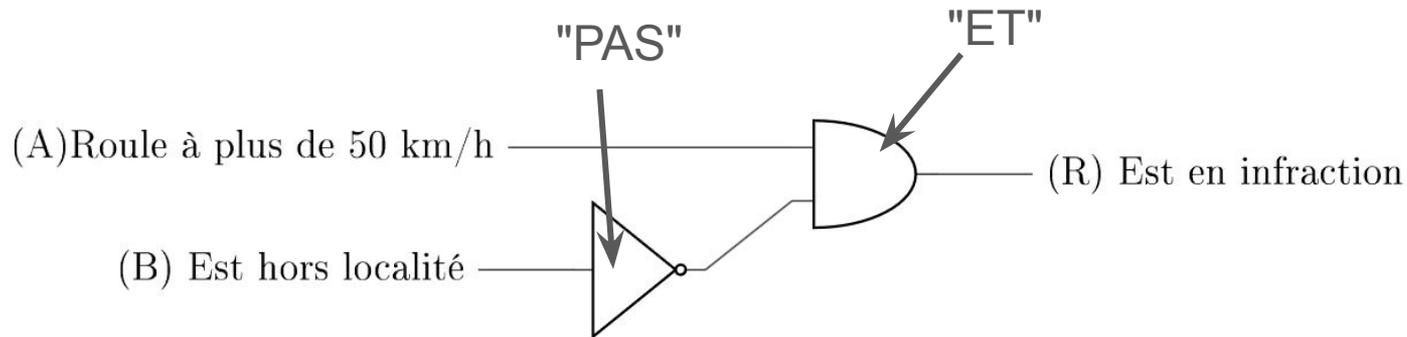

# De table de vérité à circuit logique

Roule à plus de 50 km/h	Est hors localité	Est en infraction
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	0

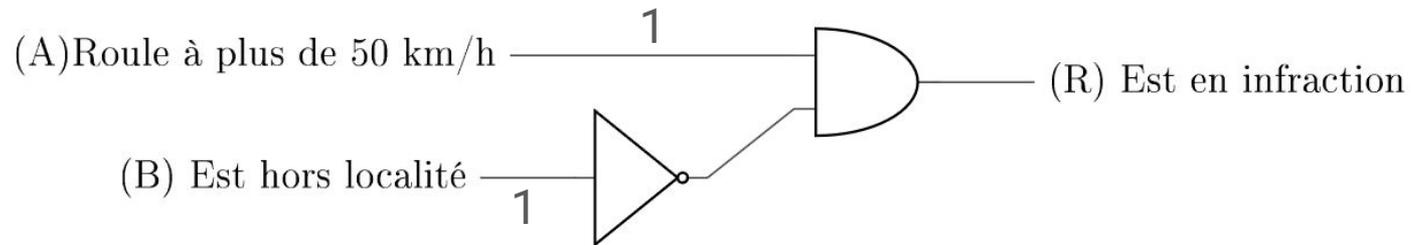
Dans cet exemple, la personne roule à plus de 50 km/h hors localité :



# De table de vérité à circuit logique

Roule à plus de 50 km/h	Est hors localité	Est en infraction
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	0

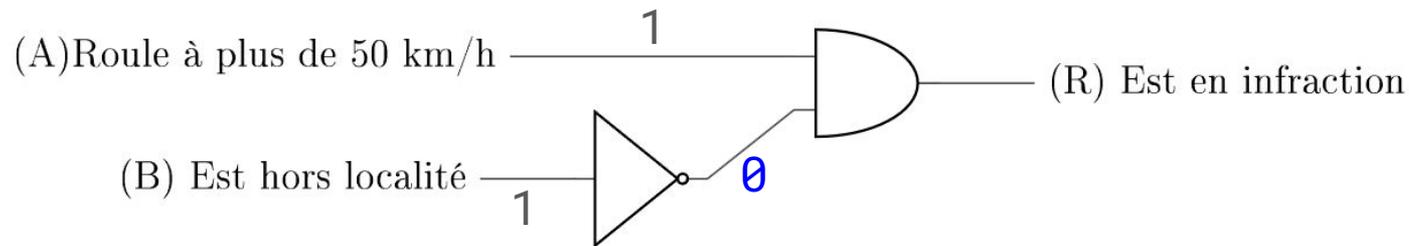
Dans cet exemple, la personne roule à plus de 50 km/h hors localité :



# De table de vérité à circuit logique

Roule à plus de 50 km/h	Est hors localité	Est en infraction
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	0

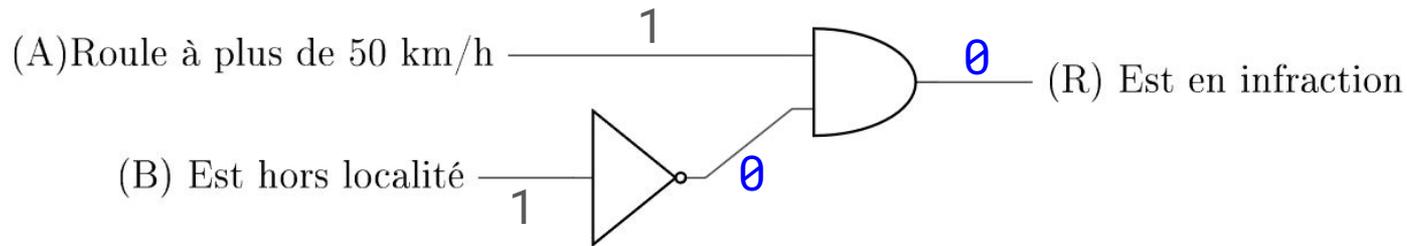
Dans cet exemple, la personne roule à plus de 50 km/h hors localité :



# De table de vérité à circuit logique


- Table de vérité faite de **propositions logiques binaires**.
- Circuit logique fait de **portes logiques** prenant des valeurs binaires en entrée et retournant des valeurs binaires en sortie.
- Le circuit **réalise** la table de vérité.

Roule à plus de 50 km/h	Est hors localité	Est en infraction
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	0

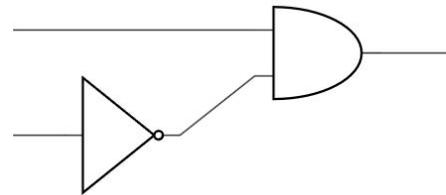

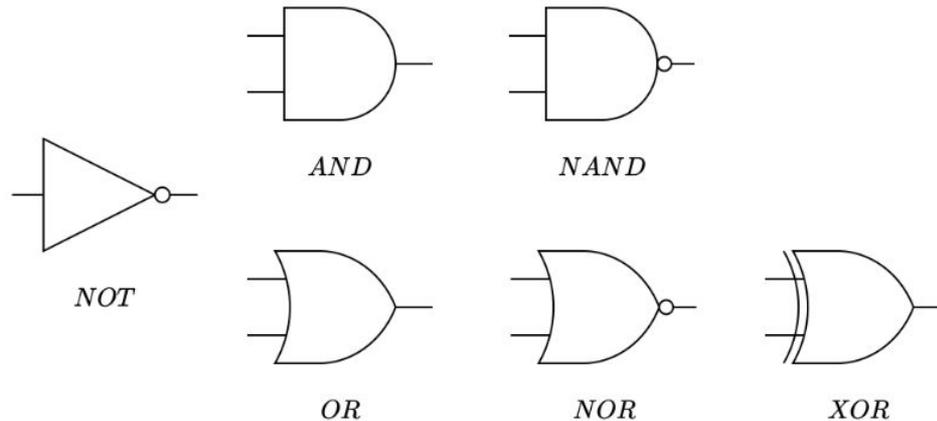
# Différents types de portes

Chaque porte correspond à une table de vérité.




# Différents types de portes | **NOT**

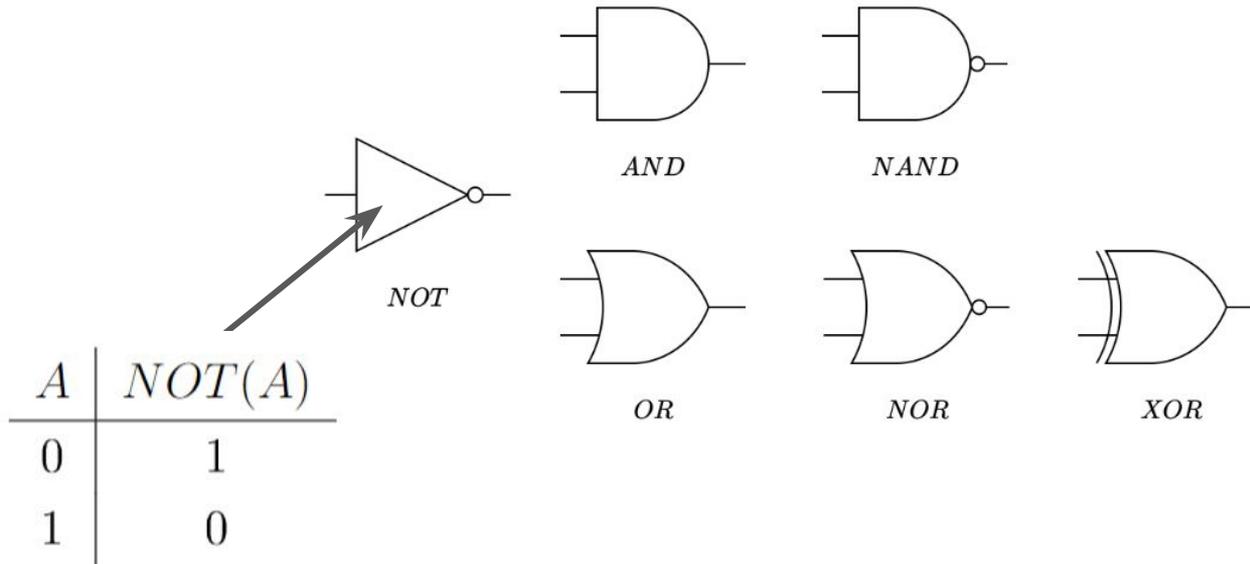


# Différents types de portes | **Bulles d'inversion**

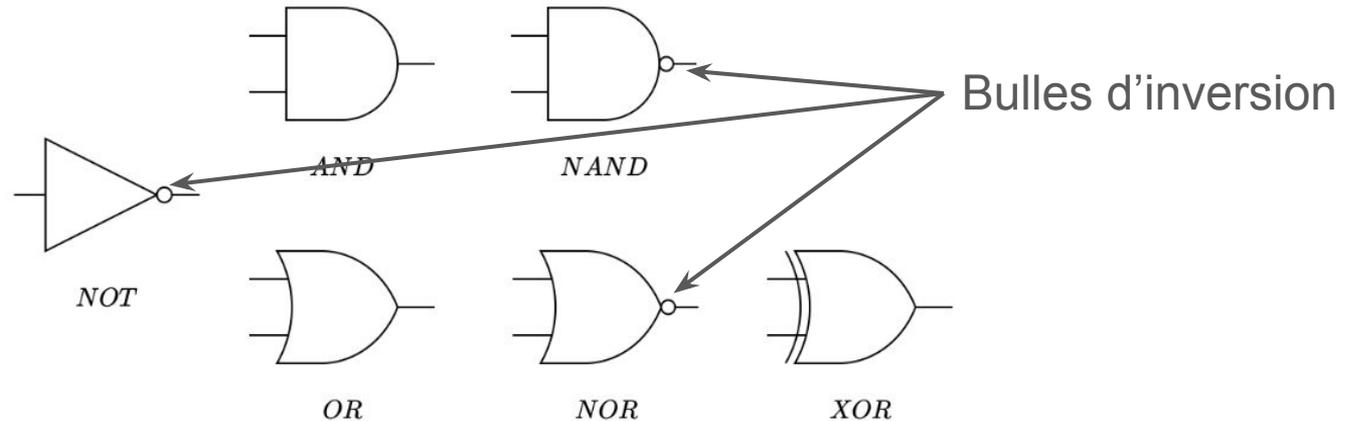Les portes suivies d'une bulle d'inversion sont l'inverse de leur pendant sans bulle.




# Différents types de portes | **AND**

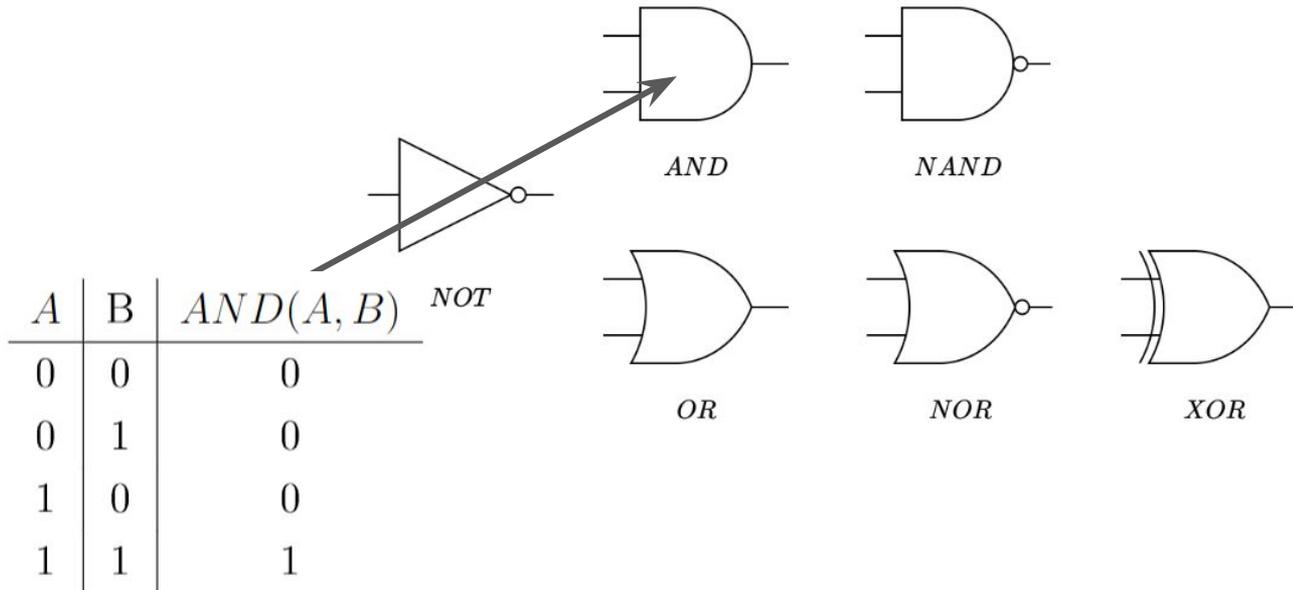

# Différents types de portes | **OR**

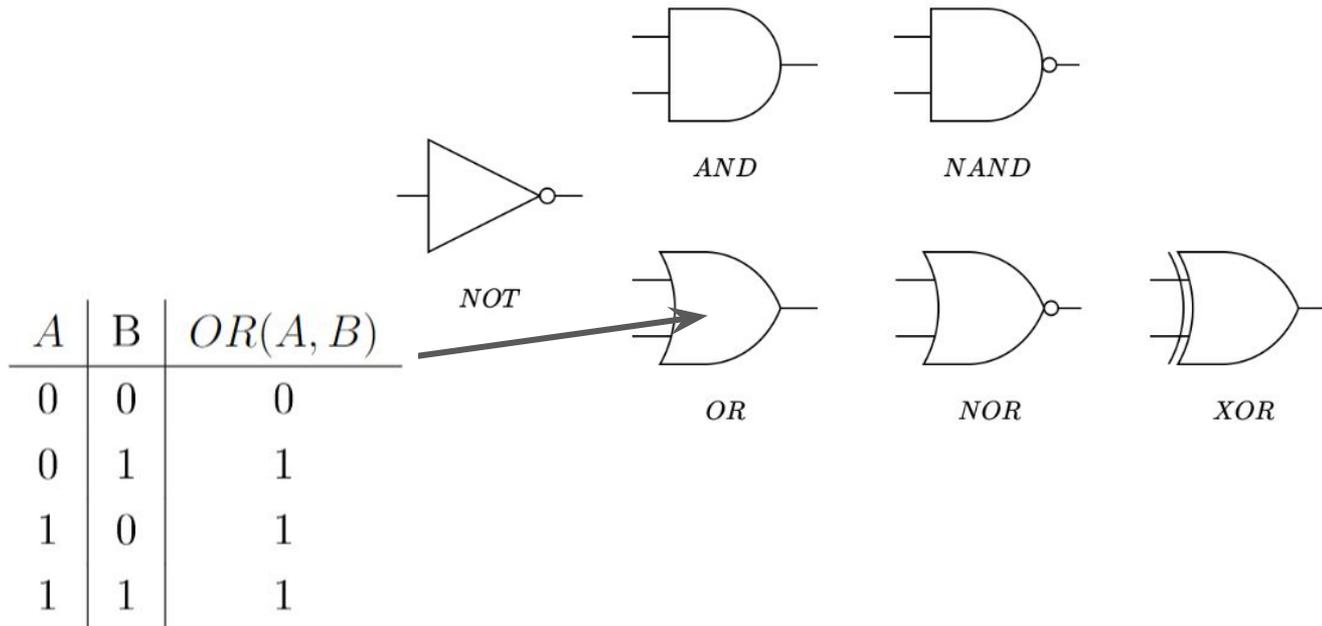
Chaque porte possède une table de vérité.



# Différents types de portes | **NAND**

Not **AND**


"Tous"

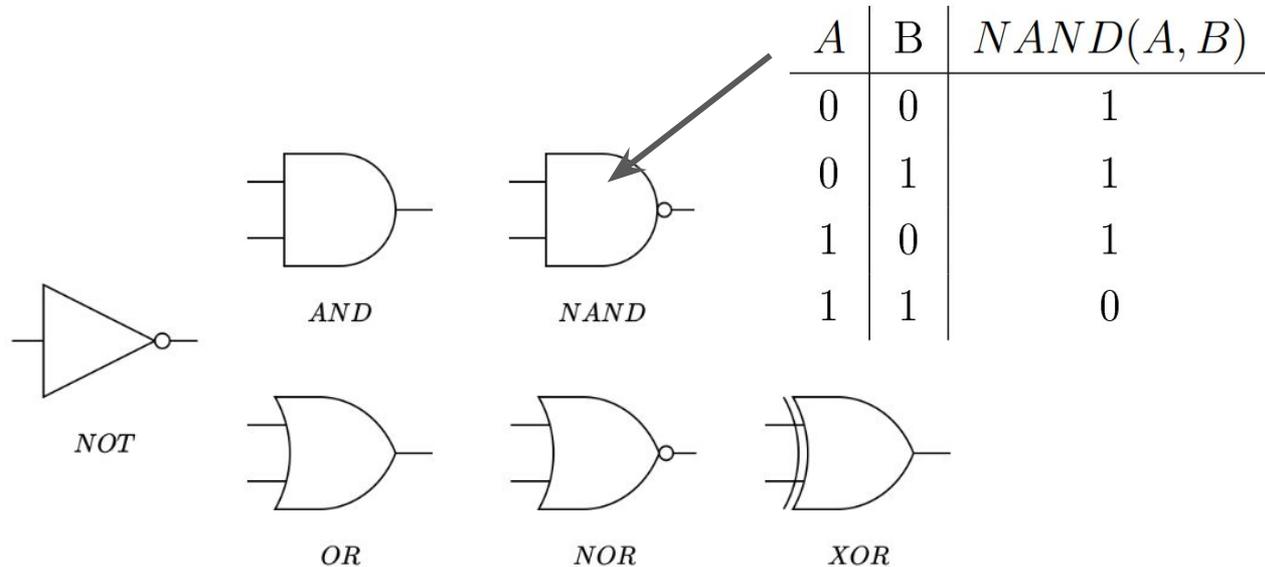

# Différents types de portes | **NOR**

Not OR


"Ni"

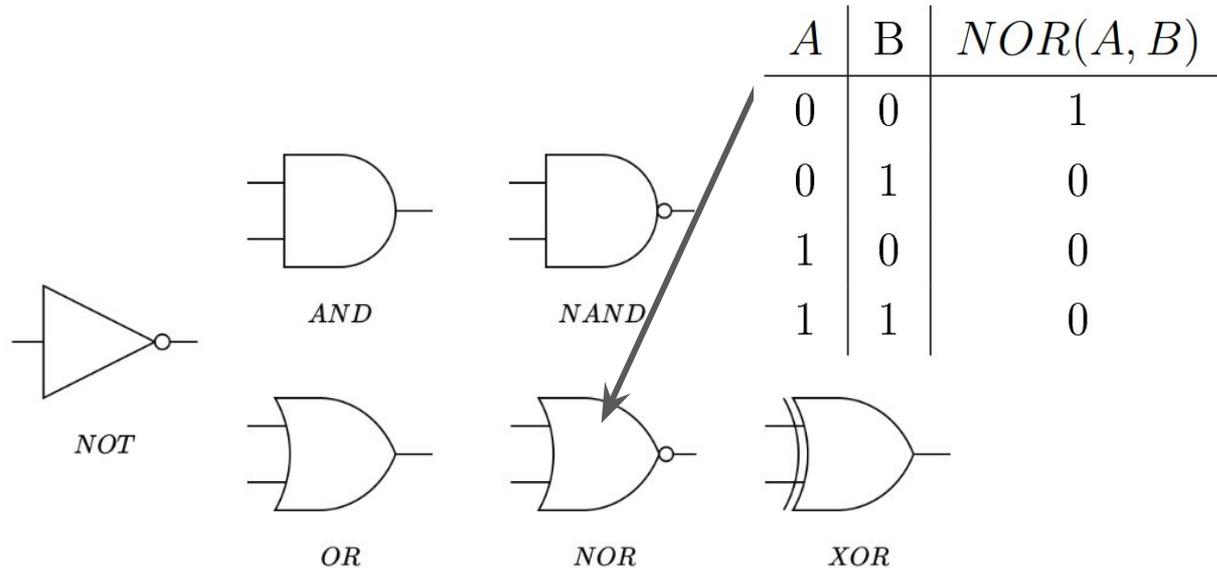

# Différents types de portes | **XOR**

Exclusive **OR**


"Ou bien"

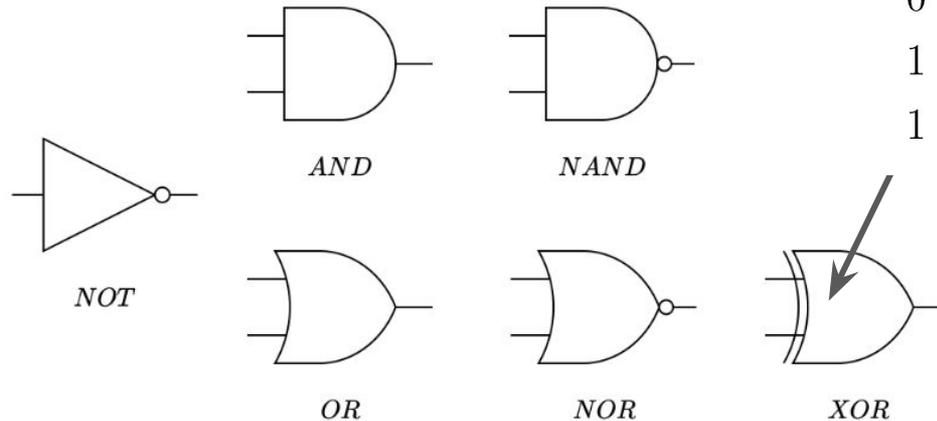

$A$	$B$	$XOR(A, B)$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0
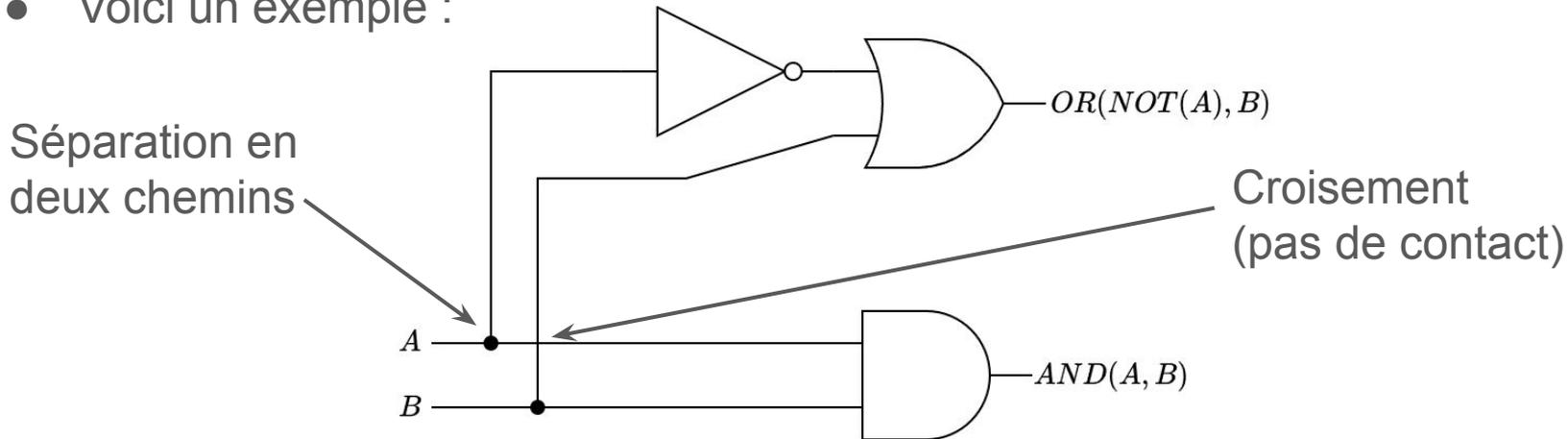
# Note sur les schémas de circuits logiques

- On représente les noeuds ou jonctions avec un point.
- On représente les fils qui se croisent sans point.
- Parfois, nous écrivons des expressions sur le schéma.
- Voici un exemple :



# Votamatic

- On considère la table de vérité suivante, traduite en français par "(PAS A ET PAS B) OU (A ET B)" :
- Quel circuit logique lui correspond ?





A	B	C
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1



Votamatic.unige.ch

Code VCVT
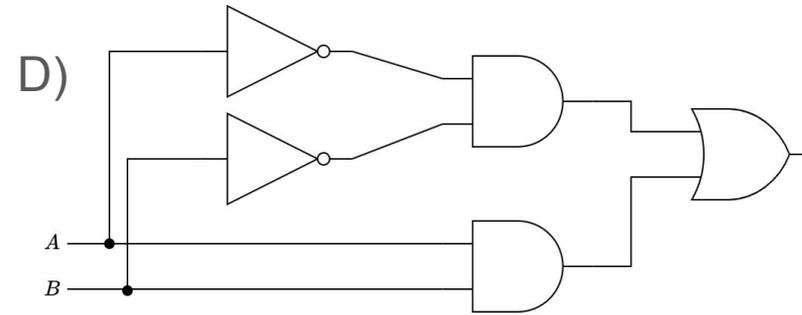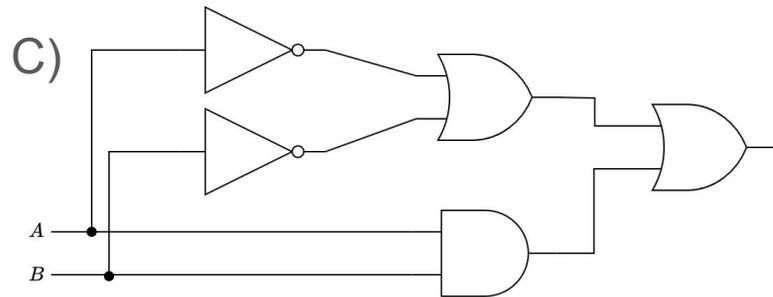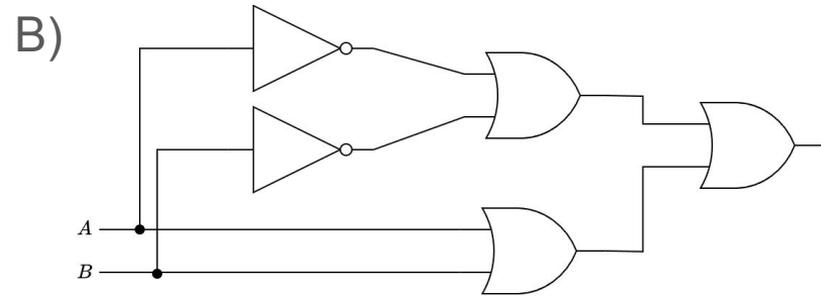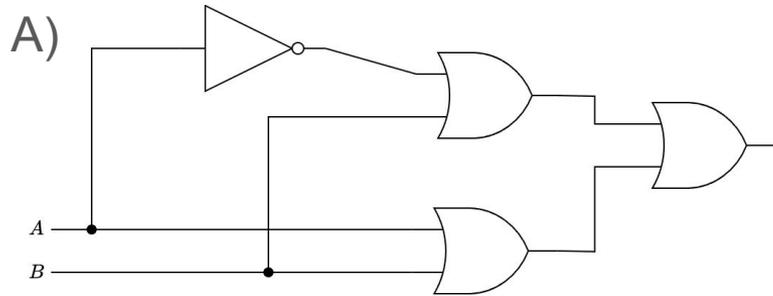
# Votamatic code VCVT - (PAS A ET PAS B) OU (A ET B)



# Rappel : transistors

- Les transistors sont les éléments électroniques de base des ordinateurs actuels.
- Robinets à électrons : laissent (ou pas) passer le courant électrique entre deux bornes en fonction de la tension à une troisième borne.
- Si l'on peut réaliser les schémas dans la vie réelle, alors on peut simuler un raisonnement logique grâce à une machine !



# Aparté physique


- Quand un courant électrique traverse une résistance, on mesure une différence de tension aux bornes de la résistance.
- Loi d'Ohm :  $\Delta U = U_1 - U_2 = R \cdot I$
- On dit que la résistance fait chuter la tension.


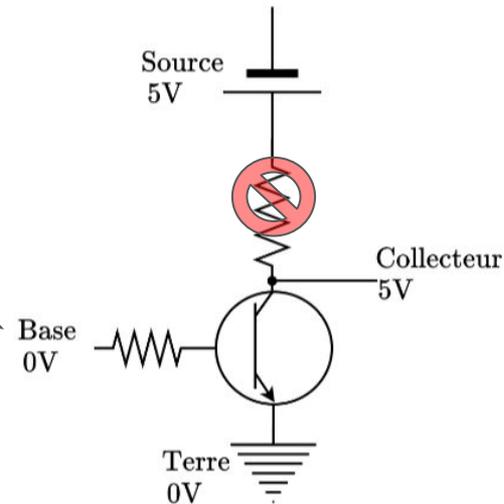
# De transistors à portes logiques

Fonction logique NOT :


Base n'active pas le transistor :  
⇒ Le courant ne s'établit pas  
⇒ Pas de chute de tension.


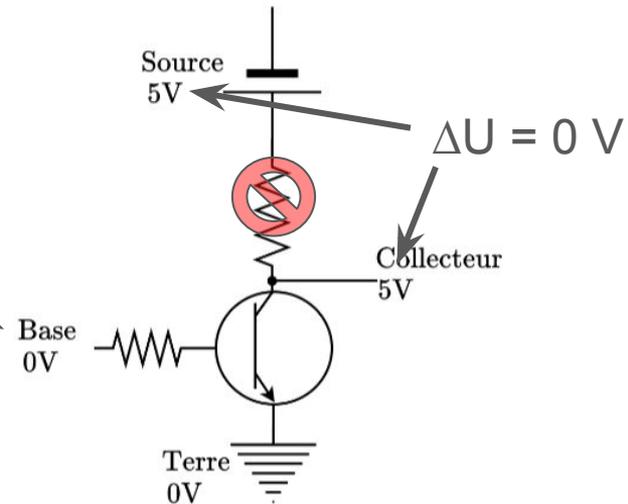
# De transistors à portes logiques

Fonction logique NOT :


Base n'active pas le transistor  
⇒ Le courant ne s'établit pas.  
⇒ Pas de chute de tension.


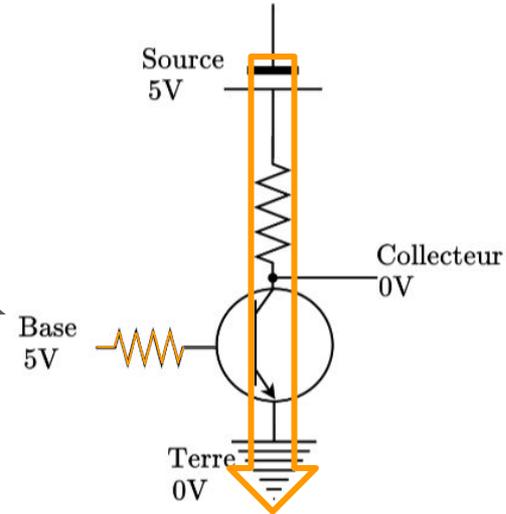
# De transistors à portes logiques

Fonction logique NOT :


Base **active** le transistor.  
⇒ Le courant s'établit.  
⇒ Chute de tension.


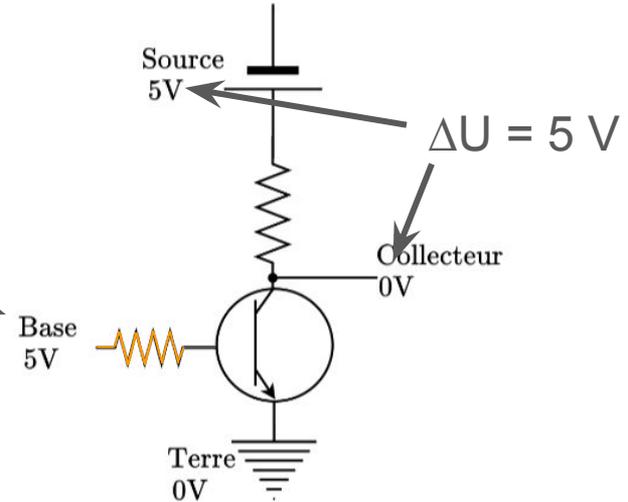
# De transistors à portes logiques


Fonction logique NOT :

Base **active** le transistor.  
⇒ Le courant s'établit.  
⇒ Chute de tension.




# De transistors à portes logiques | **Abstraction**

Fonction logique NOT :

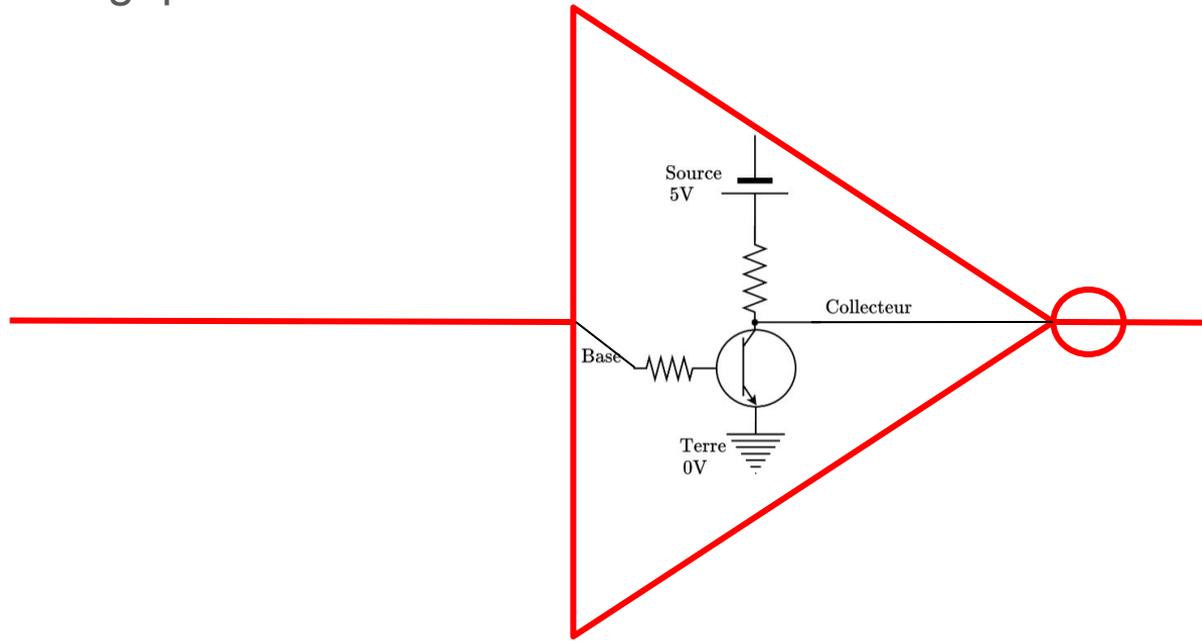

# De transistors à portes logiques | **Abstraction**


Fonction logique NOT :

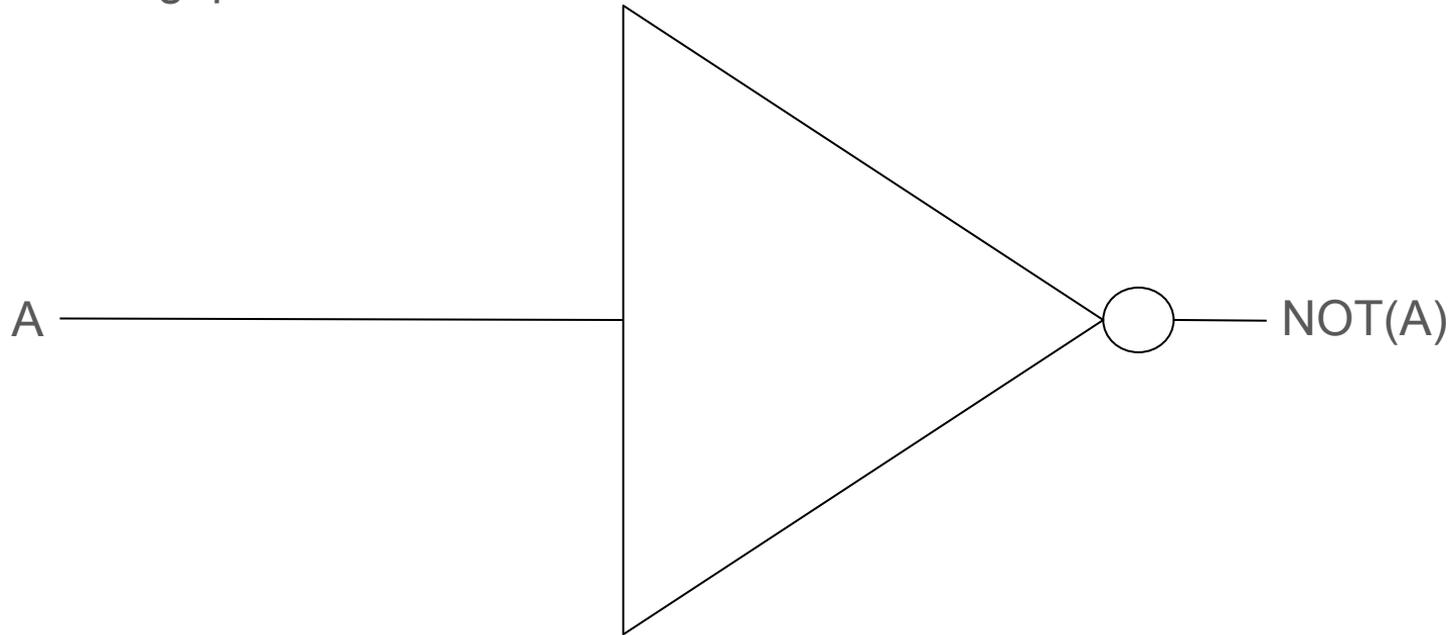

# Une première porte : transistors en série

- Il y a chute de tension au collecteur si le courant s'établit à travers l'un ET l'autre des transistors.
- Autrement dit :  $U_c > 0$  seulement si au moins un des deux transistors n'est pas activé.



A	B	Résultat

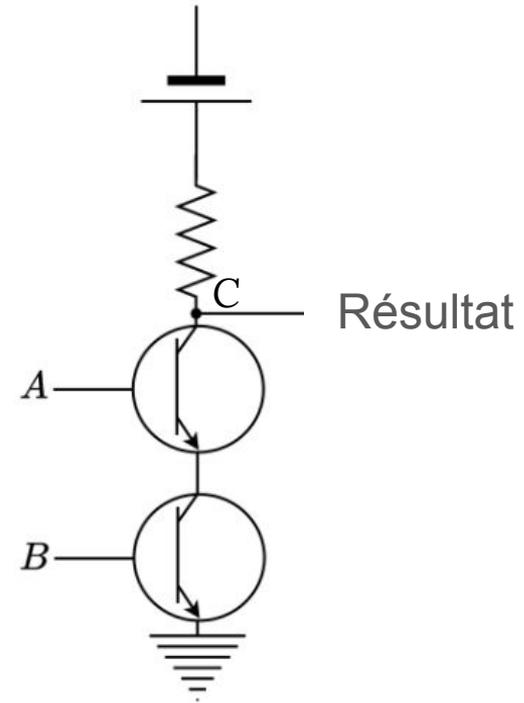

# Porte NAND

- Il y a chute de tension au collecteur si le courant s'établit à travers l'un ET l'autre des transistors.
- Autrement dit :  $U_c > 0$  seulement si au moins un des deux transistors n'est pas activé.

$A$	$B$	$NAND(A, B)$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

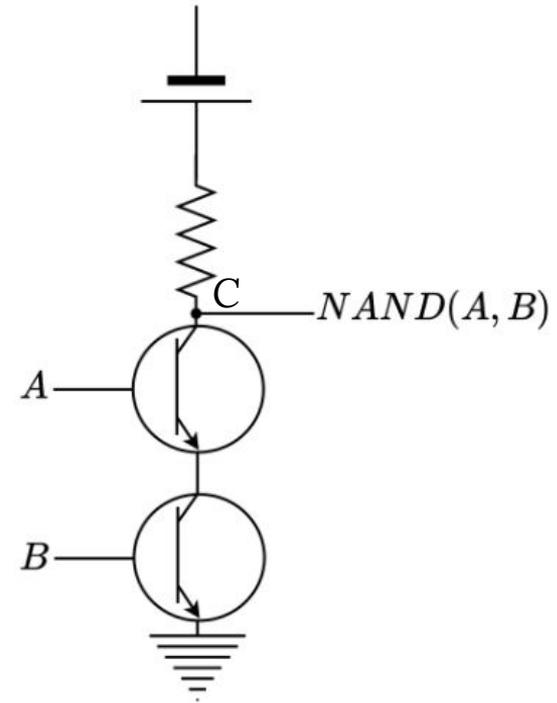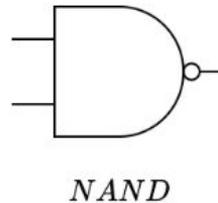


# Porte NAND


Fonction logique

$A$	$B$	$NAND(A, B)$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Porte logique

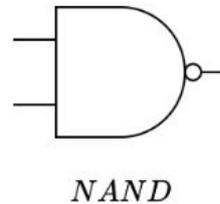


Circuit électronique

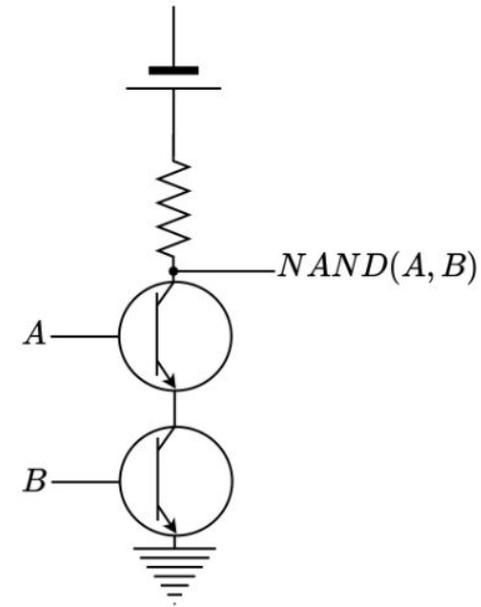

# Une seconde porte : transistors en parallèle

- Il y a chute de tension dès que A OU B est activé.
- $U_c > 0$  seulement si aucun transistor n'est activé.



A	B	Résultat

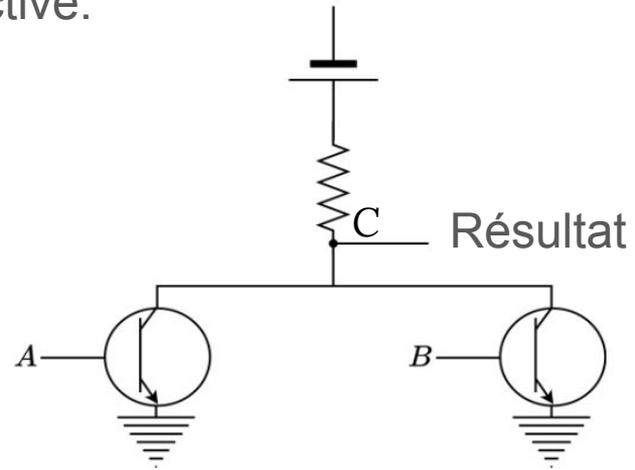

# Porte NOR

- Il y a chute de tension dès que A OU B est activé.
- $U_c > 0$  seulement si aucun transistor n'est activé.

A	B	$NOR(A, B)$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

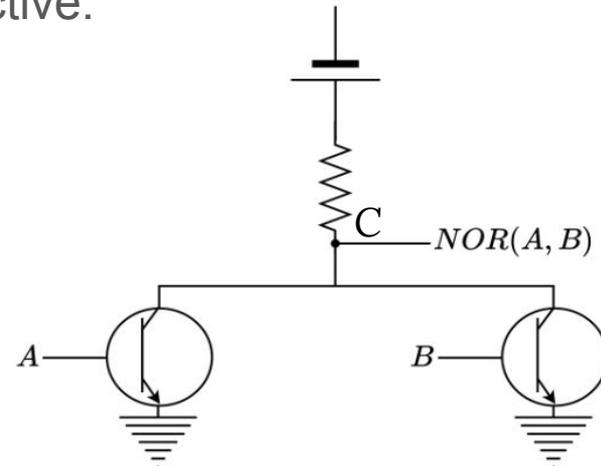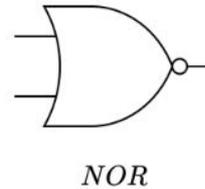



# Combinaison de fonctions logiques

On observe que NAND est une inversion de AND au même titre que NOR est une inversion de OR.

A	B	AND	NAND	OR	NOR
0	0				
0	1				
1	0				
1	1				



# Combinaison de fonctions logiques

On observe que NAND est une inversion de AND au même titre que NOR est une inversion de OR.

A	B	AND	NAND	OR	NOR
0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	1	0
1	0	0	1	1	0
1	1	1	0	1	0



# Combinaison de fonctions logiques

On observe que NAND est une inversion de AND au même titre que NOR est une inversion de OR.

A	B	AND	NAND	OR	NOR
0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	1	0
1	0	0	1	1	0
1	1	1	0	1	0



# Combinaison de fonctions logiques



$$\text{NAND}(A, B) = \text{NOT}(\text{AND}(A, B))$$

$$\text{NOR}(A, B) = \text{NOT}(\text{OR}(A, B))$$

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>AND</b>	<b>NAND</b>	<b>OR</b>	<b>NOR</b>
0	0	<b>0</b>	1=not( <b>0</b> )	<b>0</b>	1=not( <b>0</b> )
0	1	<b>0</b>	1=not( <b>0</b> )	<b>1</b>	0=not( <b>1</b> )
1	0	<b>0</b>	1=not( <b>0</b> )	<b>1</b>	0=not( <b>1</b> )
1	1	<b>1</b>	0=not( <b>1</b> )	<b>1</b>	0=not( <b>1</b> )

# Combinaison de fonctions/portes logiques

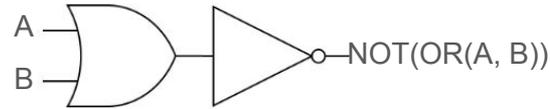
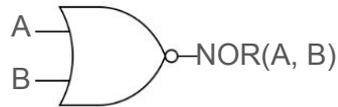
Exemple pour  $\text{NOR}(A, B) = \text{NOT}(\text{OR}(A, B))$





<b>A</b>	<b>B</b>	<b>OR</b>	<b>NOR</b>
0	0	0	1=not(0)
0	1	1	0=not(1)
1	0	1	0=not(1)
1	1	1	0=not(1)

# Combinaison de fonctions/portes logiques

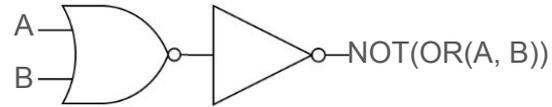
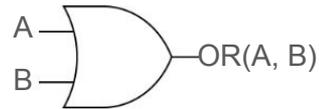
Exemple pour  $OR(A, B) = NOT(NOR(A, B))$



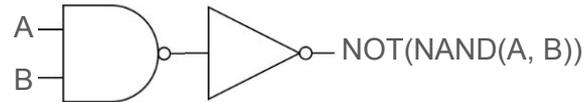
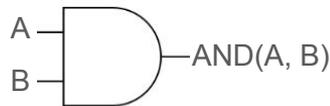
Exemple pour  $AND(A, B) = NOT(NAND(A, B))$



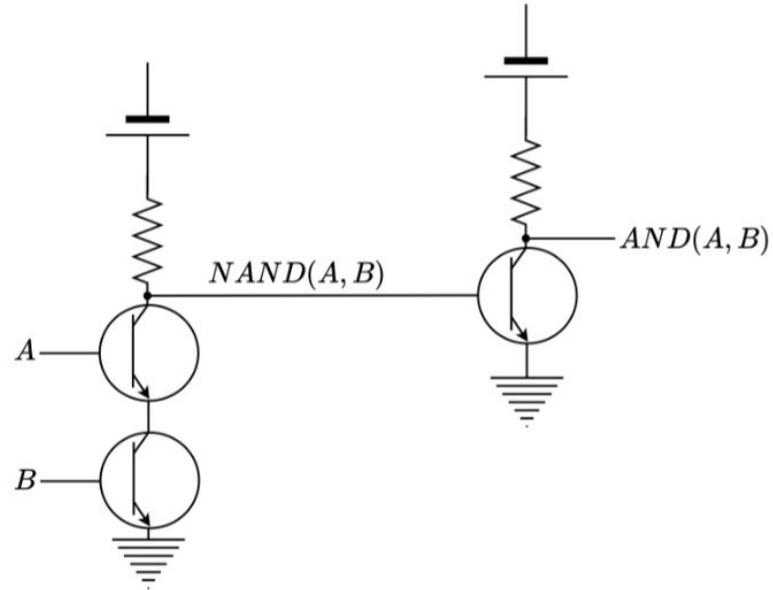
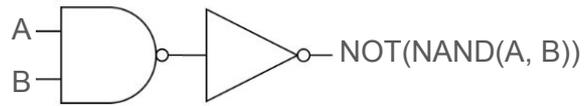
# Exemple de porte AND à base de transistors



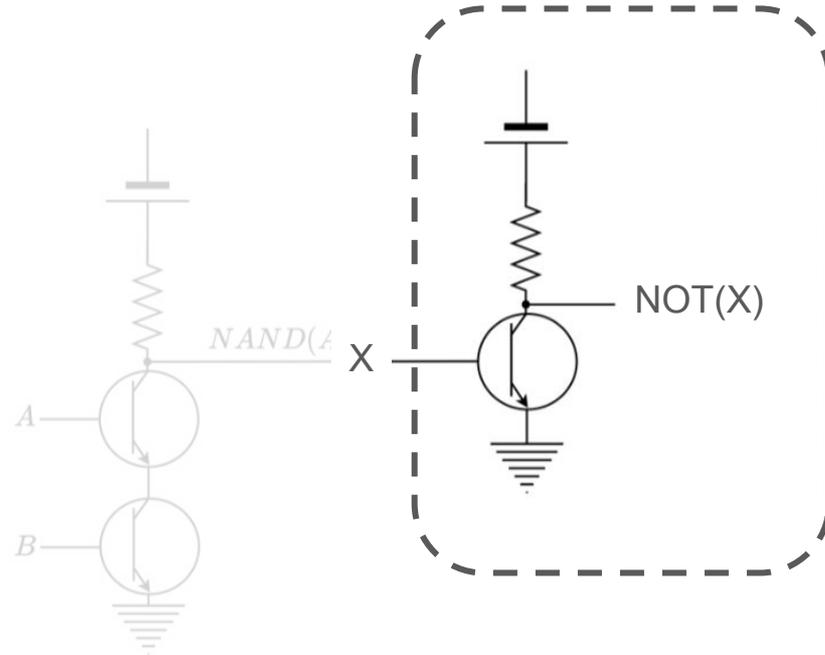
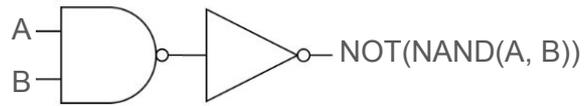
# Exemple de porte AND à base de transistors


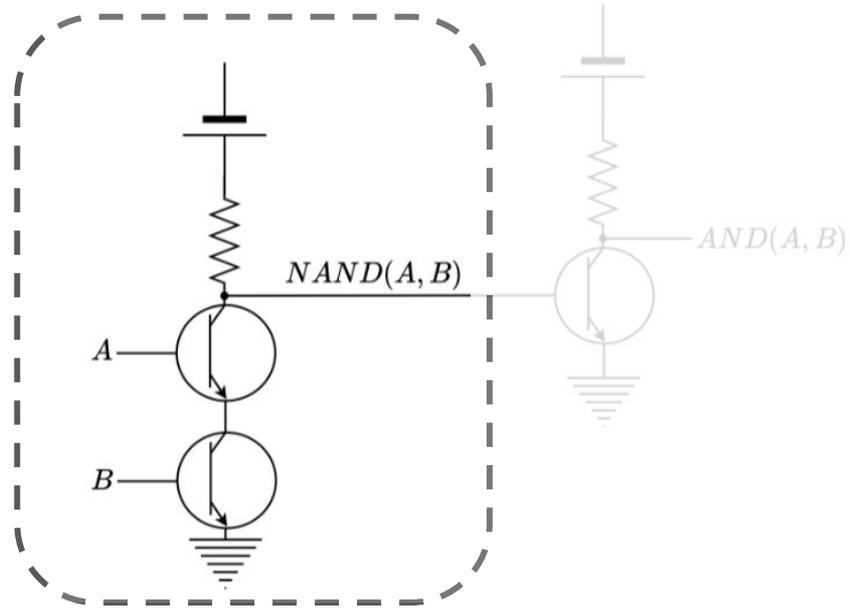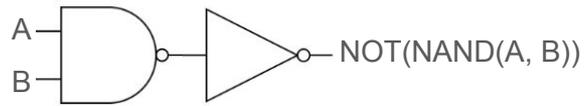
# Exemple de porte AND à base de transistors


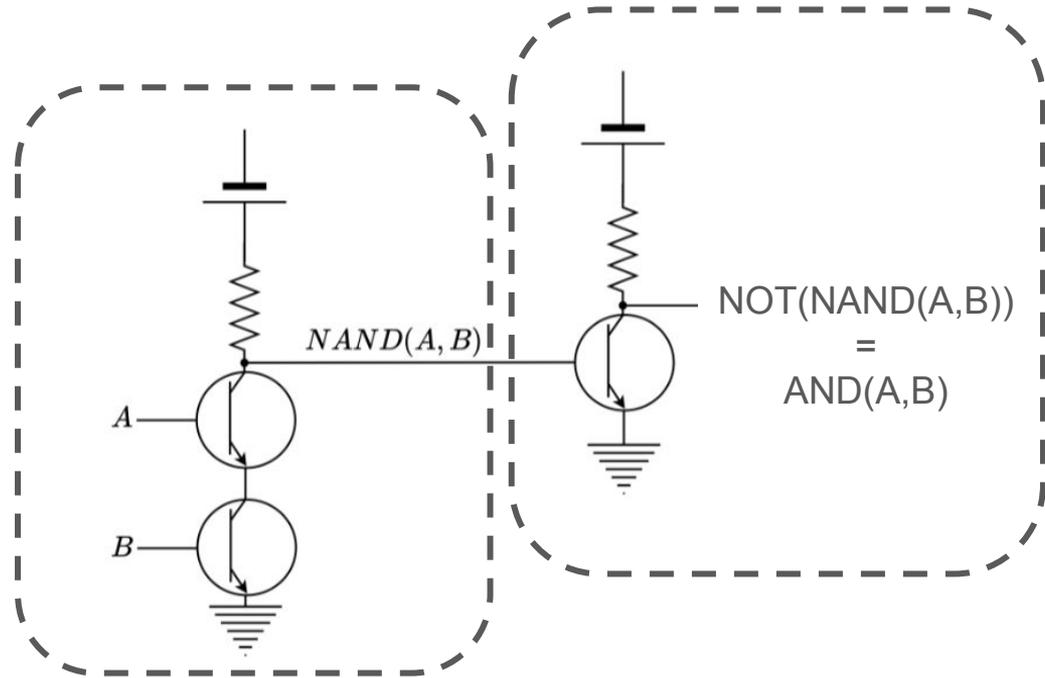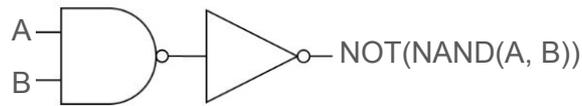
# Exemple de porte AND à base de transistors








# Algèbre de Boole

- Nous avons vu qu'un raisonnement logique pouvait être exprimé :
  - Comme une phrase du langage courant.
  - Comme une table de vérité.
  - Comme un schéma. Cette dernière méthode peut s'implémenter comme un circuit logique dans le monde physique, par exemple grâce à des transistors.
  
- Afin de simplifier l'expression des raisonnements logiques, nous allons maintenant utiliser une **notation et des règles mathématiques** : l'algèbre de Boole.

# Fonctions logiques | Notation

1 = TRUE et 0 = FALSE

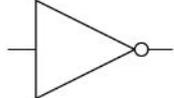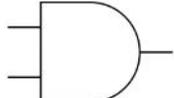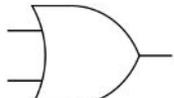Fonction	Algèbre	Logique	Programmation	Diagrammes logiques
NOT	!	$\neg$ ou $\sim$	!	
AND	.	$\wedge$	&& ou <i>and</i>	
OR	+	$\vee$	ou <i>or</i>	



# Logique booléenne | Fonctions de base

- Exemple :

OR(TRUE, TRUE) = TRUE s'écrit  $1 + 1 = 1$  en notation algébrique.

- Exemple :

AND(TRUE, FALSE) = FALSE s'écrit  $1 \cdot 0 = 0$  en notation algébrique.



# Résumé avant d'aller plus loin

- Une fonction logique est **définie** par une table de vérité.
- Une fonction logique **porte sur des propositions** logiques vraies ou fausses.
- Une fonction logique peut être exprimée à l'aide de l'algèbre de Boole.
- Une fonction logique est symbolisée par une **porte logique** sur un schéma de circuit logique.
- Une porte logique peut être **réalisée** au moyen de **transistors**.

# Résumé avant d'aller plus loin | Exemple avec NAND

Exemple : La fonction logique NAND est définie par sa table de vérité, et peut être représentée de différentes façon, voire même être réalisée à l'aide de transistors.

## Notation algébrique

$!(AB)$




Propositions logiques

## Table de vérité

$A$	$B$	$NAND(A, B)$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

## Symbole de porte logique

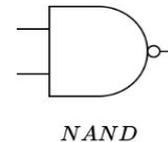



# Logique booléenne | Relations générales

- Comme on l'a vu, on peut dégager certaines relations générales.  
Par exemple :  $OR(A, B) = NOT( NOR(A, B) )$   
Ou encore (équivalent) :  $A + B = !( !(A + B) )$
- L'algèbre de Boole (vers 1850) formalise le calcul de propositions binaires.  
Permet de transformer des phrases en expressions algébriques.
- Nécessaire car :
  - Tous les raisonnements ne sont pas aussi simples que celui de l'excès de vitesse.
  - **Simplification** d'expressions en apparence complexes → impact sur le circuit correspondant !
  - On veut pouvoir fournir des preuves formelles.



# Logique booléenne | **Priorité des opérations**

- PAS(**rouler trop vite**) ET (**être hors localité**) s'écrit :  $!A \cdot B$   


La négation est prioritaire sur les autres fonctions logiques.

- Pour le reste, on suit l'ordre des opérations habituel en mathématiques.  
⇒ AND est prioritaire sur OR.



# Logique booléenne | Règles - Double négation

- Pour l'exemple, revenons sur la correspondance obtenue par "force brute" :  
 $OR(A, B) = NOT( NOR(A, B) )$

C'est-à-dire :  $A + B = !( !(A + B) )$

- À l'évidence,  $X = !(!X)$
- Analogie à la double négation dans la langue française :  
"ce n'est pas irréaliste" signifie "c'est réaliste".



# Logique booléenne | Preuve des règles

- Une façon de procéder : vérification exhaustive.
- Exemple pour  $\neg(x + y) = \neg x \wedge \neg y$

<b>x</b>	<b>y</b>	<b><math>\neg(x + y)</math></b>	<b><math>\neg x \wedge \neg y</math></b>
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		



# Logique booléenne | Preuve des règles

- Une façon de procéder : vérification exhaustive.
- Exemple pour  $\neg(x + y) = \neg x \wedge \neg y$

<b>x</b>	<b>y</b>	<b><math>\neg(x + y)</math></b>	<b><math>\neg x \wedge \neg y</math></b>
0	0	$\neg(0 + 0) = \neg 0 = \mathbf{1}$	$\neg 0 \wedge \neg 0 = 1 \cdot 1 = \mathbf{1}$
0	1	$\neg(0 + 1) = \neg 1 = \mathbf{0}$	$\neg 0 \wedge \neg 1 = 0 \cdot 1 = \mathbf{0}$
1	0	$\neg(1 + 0) = \neg 1 = \mathbf{0}$	$\neg 1 \wedge \neg 0 = 1 \cdot 0 = \mathbf{0}$
1	1	$\neg(1 + 1) = \neg 1 = \mathbf{0}$	$\neg 1 \wedge \neg 1 = 0 \cdot 0 = \mathbf{0}$



# Logique booléenne | Règles importantes

Nom	Version <i>AND</i>	Version <i>OR</i>
Valeur nulle	$0 \cdot x = 0$	$1 + x = 1$
Valeur neutre	$1 \cdot x = x$	$0 + x = x$
Complément	$x!x = 0$	$x+!x = 1$
Commutativité	$xy = yx$	$x + y = y + x$
Associativité	$x(yz) = (xy)z$	$x + (y + z) = (x + y) + z$

Il y en a d'autres...

# Logique booléenne | Règles importantes

Nom	Version <i>AND</i>	Version <i>OR</i>
Valeur nulle	$0 \cdot x = 0$	$1 + x = 1$
Valeur neutre	$1 \cdot x = x$	$0 + x = x$
Complément	$x!x = 0$	$x+!x = 1$
Commutativité	$xy = yx$	$x + y = y + x$
Associativité	$x(yz) = (xy)z$	$x + (y + z) = (x + y) + z$
Distributivité	$x(y + z) = xy + xz$	$x + yz = (x + y) \cdot (x + z)$
Idempotence	$xx = x$	$x + x = x$
Absorption	$x(x + y) = x$	$x + (xy) = x$
Théorème de De Morgan	$!(xy) = !x+!y$	$!(x + y) = !x!y$

# Exemple de simplification

$XY + X = ?$

Nom	Version <i>AND</i>	Version <i>OR</i>
Valeur nulle	$0 \cdot x = 0$	$1 + x = 1$
Valeur neutre	$1 \cdot x = x$	$0 + x = x$
Complément	$x!x = 0$	$x+!x = 1$
Commutativité	$xy = yx$	$x + y = y + x$
Associativité	$x(yz) = (xy)z$	$x + (y + z) = (x + y) + z$
Distributivité	$x(y + z) = xy + xz$	$x + yz = (x + y) \cdot (x + z)$
Idempotence	$xx = x$	$x + x = x$
Absorption	$x(x + y) = x$	$x + (xy) = x$
Théorème de De Morgan	$!(xy) = !x+!y$	$!(x + y) = !x!y$


# Exemple de simplification

$$XY + X = X \cdot Y + X \cdot 1 = X(Y + 1) = X$$

Nom	Version <i>AND</i>	Version <i>OR</i>
Valeur nulle	$0 \cdot x = 0$	$1 + x = 1$
Valeur neutre	$1 \cdot x = x$	$0 + x = x$
Complément	$x!x = 0$	$x+!x = 1$
Commutativité	$xy = yx$	$x + y = y + x$
Associativité	$x(yz) = (xy)z$	$x + (y + z) = (x + y) + z$
Distributivité	$x(y + z) = xy + xz$	$x + yz = (x + y) \cdot (x + z)$
Idempotence	$xx = x$	$x + x = x$
Absorption	$x(x + y) = x$	$x + (xy) = x$
Théorème de De Morgan	$!(xy) = !x+!y$	$!(x + y) = !x!y$


# Logique booléenne | **Fonction logique universelle**

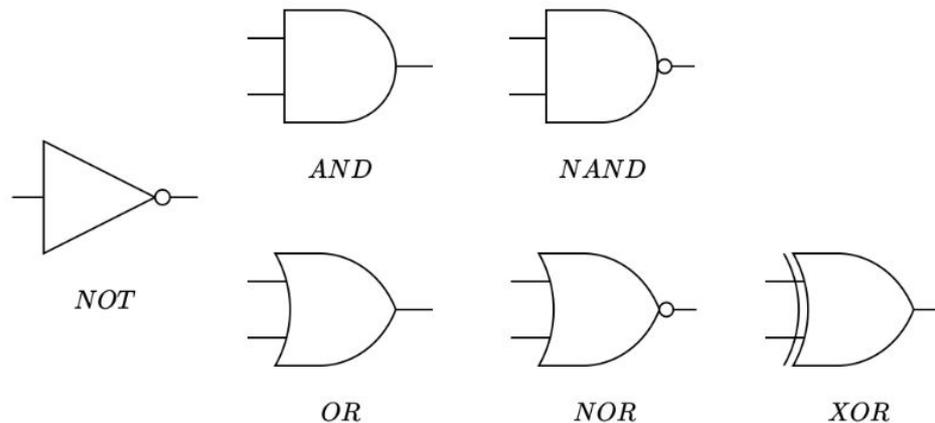- Existe-t-il une fonction qui permette à **elle-seule** de formuler **toutes les autres** ?



# Logique booléenne | **Fonction logique universelle**

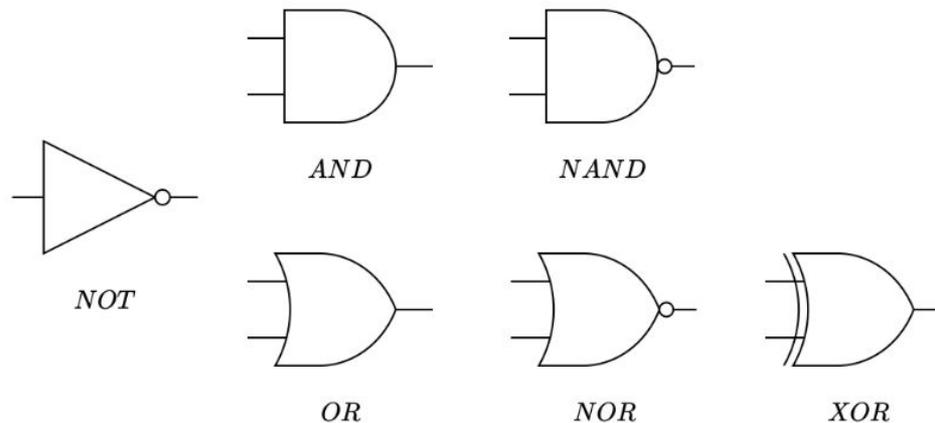- Existe-t-il une fonction qui permette à **elle-seule** de formuler **toutes les autres** ?
- Réponse : oui. Il en existe même deux.





# Logique booléenne | **Fonction logique universelle**

- Partons des trois fonctions qui nous semblent fondamentales : NOT, AND, OR.
- Voyons si l'on peut réduire ce triplet de fonctions.  
Arbitrairement, commençons par examiner OR:

$$x + y = \neg\neg x + \neg\neg y = \neg(\neg x \cdot \neg y)$$

# Logique booléenne | **Fonction logique universelle**

- Partons des trois fonctions qui nous semblent fondamentales : NOT, AND, OR.
- Voyons si l'on peut réduire ce triplet de fonctions :

$$x + y = \underbrace{!(!x)}_{\text{Double négation}} + \underbrace{!(!y)}_{\text{De Morgan}} = !(!x \cdot !y)$$

⇒ OR peut être exprimé avec NOT et AND, c'est-à-dire NAND.

# Logique booléenne | Fonction logique universelle

1) On vient de montrer que  $x + y = !(!x \cdot !y) = \text{NAND}(!x, !y)$

2) Quid de la fonction NOT elle-même ?

$$!x = !(x \cdot x) \equiv \text{NAND}(x, x)$$



Idempotence

3) En combinant 1) et 2) :

$$x + y = \text{NAND}(!x, !y) = \text{NAND}(\overbrace{\text{NAND}(x, x)}^{!x}, \overbrace{\text{NAND}(y, y)}^{!y}).$$

On vient de montrer que OR peut être exprimé **exclusivement** à partir de NAND.

# Logique booléenne | **Fonction logique universelle**



- On vient de montrer que OR peut être exprimé **exclusivement** à partir de NAND.
- Faisons pareil avec AND :

$$x \cdot y = \underbrace{!!x}_{\text{Double négation}} \cdot \underbrace{!!y}_{\text{de Morgan}} = \underbrace{!(!x + !y)}_{\text{de Morgan}}$$

- Autrement dit : AND est exprimable avec NOT et OR.
- Comme on vient de montrer que OR et NOT sont exprimables avec NAND, alors AND est également exprimable avec NAND.

# Logique booléenne | Fonctions logiques universelles

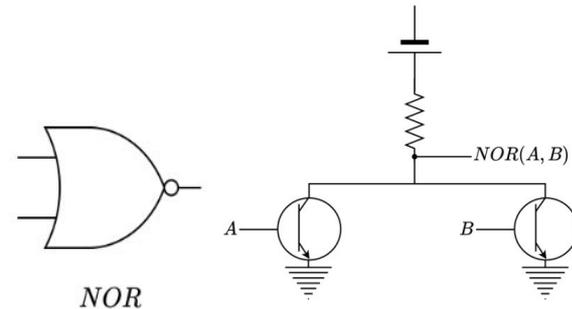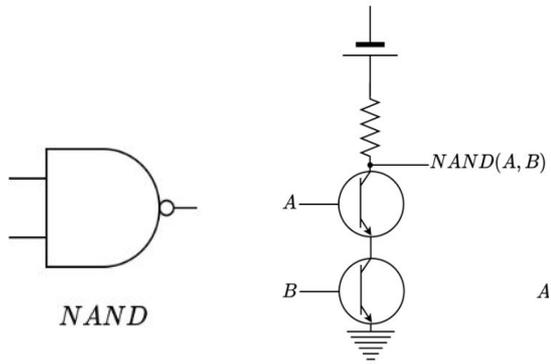- NOR est universelle au même titre que NAND (démonstration similaire).
- Il se trouve que ce sont justement les portes les plus faciles à construire avec des transistors.





# Un exemple non trivial : nombres premiers à 3 bits

- Objectif : obtenir la table de vérité correspondant à la fonction logique  $P(x,y,z)$  telle que  $P(x,y,z) = 1$  si et seulement si le nombre " $zxy$ "<sub>2</sub> est premier.
- Exemples :
  - $P(1,0,0) = 0$  car  $100_2 = 4$  n'est pas premier.
  - $P(1,0,1) = 1$  car  $101_2 = 5$  est premier.

# Un exemple non trivial : nombres premiers à 3 bits

Objectif : obtenir la table de vérité correspondant à la fonction logique  $P(x,y,z)$  telle que  $P(x,y,z) = 1$  si et seulement si le nombre  $(zxy)_2$  est premier.

	<b>z</b>	<b>y</b>	<b>x</b>	<b>P</b>
Inputs				

Output



# Un exemple non trivial : nombres premiers à 3 bits

Objectif : obtenir la table de vérité correspondant à la fonction logique  $P(x,y,z)$  telle que  $P(x,y,z) = 1$  si et seulement si le nombre  $(zxy)_2$  est premier.

<b>z</b>	<b>y</b>	<b>x</b>	<b>P</b>



# Un exemple non trivial : nombres premiers à 3 bits

Objectif : obtenir la table de vérité correspondant à la fonction logique  $P(x,y,z)$  telle que  $P(x,y,z) = 1$  si et seulement si le nombre  $(zxy)_2$  est premier.

<b>z</b>	<b>y</b>	<b>x</b>	<b>P</b>
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1



# Un exemple non trivial : nombres premiers à 3 bits

Maintenant, comment obtenir une expression algébrique pour P, de la forme  $P = f(z,y,x)$  ?

<b>z</b>	<b>y</b>	<b>x</b>	<b>P</b>
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1



# Un exemple non trivial : nombres premiers à 3 bits

Listons les conditions pour avoir  $P = 1$  :

Condition	z	y	x	P
	0	0	0	0
	0	0	1	0
	0	1	0	1
	0	1	1	1
	1	0	0	0
	1	0	1	1
	1	1	0	0
	1	1	1	1

# Un exemple non trivial : nombres premiers à 3 bits

Listons les conditions pour avoir  $P = 1$  :

Condition	z	y	x	P
	0	0	0	0
	0	0	1	0
<b>!zy!x</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>!zyx</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	1	0	0	0
<b>z!yx</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	1	1	0	0
<b>zyx</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

$$P = !zy!x + !zyx + z!yx + zyx$$



# Un exemple non trivial : nombres premiers à 3 bits

Listons les conditions pour avoir  $P = 1$  :

$$P = !zy!x + !zyx + z!yx + zyx$$

Simplifions :

# Un exemple non trivial : nombres premiers à 3 bits

Listons les conditions pour avoir  $P = 1$  :

$$P = !zy!x + !zyx + z!yx + zyx$$

Simplifions :

$$\begin{aligned} P &= !zy!x + !zyx + z!yx + zyx \\ &= !zy(!x + x) + zx(!y + y) \\ &= !zy + zx \end{aligned}$$

Distributivité AND

Complément OR



# Un exemple non trivial : nombres premiers à 3 bits

Listons les conditions pour avoir  $P = 1$  :

$$P = !zy!x + !zyx + z!yx + zyx = !zy + zx$$


Ce qui correspond au circuit :

# Un exemple non trivial : nombres premiers à 3 bits

Listons les conditions pour avoir  $P = 1$  :

$$P = !zy!x + !zyx + z!yx + zyx = !zy + zx$$

Ce qui correspond au circuit :

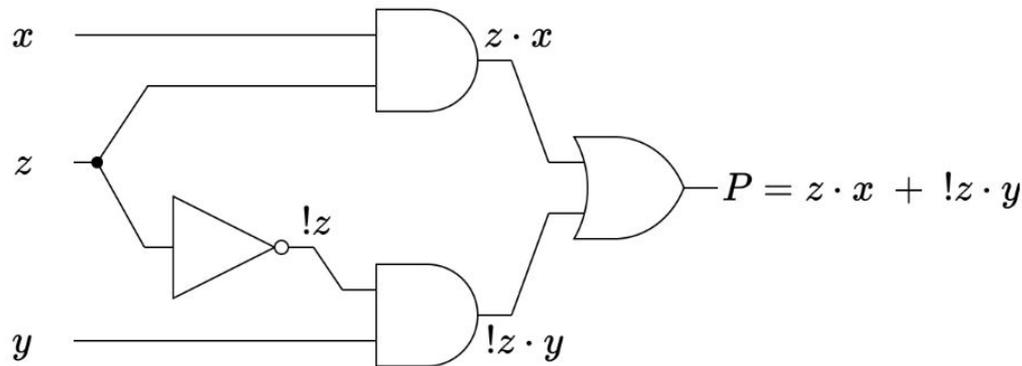


# Votamatic - 2 questions

votamatic.unige.ch code JZVB


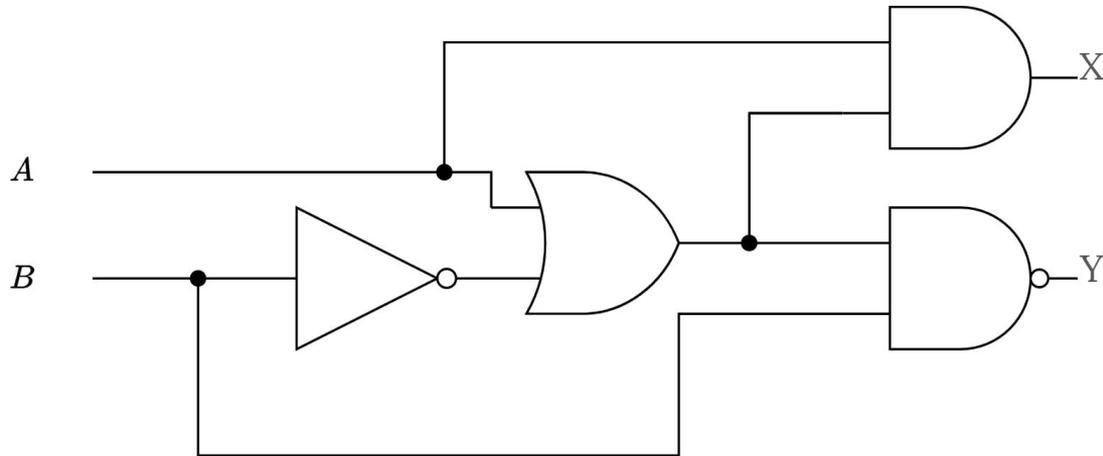
## Votamatic code JZVB (Question 2)

Pour que  $X = 1$  et  $Y = 1$ , que doivent valoir  $A$  et  $B$  ?





# Une approche méthodique pour l'expression d'une table

- Précédemment (nombre premier à 3 bits), nous avons listé toutes les façons de produire la valeur 1 en sortie, puis avons simplifié l'expression.
- Ces différentes façons de produire 1 sont combinées avec des OU logiques.
- Méthode :  $\text{output} = \text{expression}_1 + \text{expression}_2 + \dots + \text{expression}_n$ .
- Cette méthode se nomme la méthode des **mintermes**.



# Mintermes et maxtermes

- Mintermes : lister toutes les façons de produire la valeur 1 en sortie (combinées avec des OU).
- Maxtermes : lister toutes les façons de ne pas produire la valeur 1 en sortie (combinées avec des OU), puis en effectuer la négation.



## Exemple pour les maxtermes | **Nombre premier à 3 bits**

- Les entrées qui donnent  $P = 0$  sont 000, 001, 100 et 110.
- Cela correspond à l'expression  $\overline{P} = \overline{z!y!x} + \overline{z!yx} + \overline{z!y!x} + \overline{zy!x}$




## Exemple pour les maxtermes | **Nombre premier à 3 bits**

- Les entrées qui donnent  $P = 0$  sont 000, 001, 100 et 110.
- Cela correspond à l'expression  $\neg P = \neg z\neg y\neg x + \neg z\neg yx + z\neg y\neg x + zy\neg x$
- Simplification :  $\neg P = \neg z\neg y(\neg x + x) + z\neg x(\neg y + y) = \neg z\neg y + z\neg x$
- Négation :  $P = \neg\neg P = \neg(\neg z\neg y + z\neg x) = \neg(\neg z\neg y) \cdot \neg(z\neg x) = (\neg\neg z + \neg\neg y) \cdot (\neg z + \neg\neg x)$   
 $= (z + y) \cdot (\neg z + x)$

# Exemple pour les maxtermes | Nombre premier à 3 bits


Finalement  $P = (z + y) \cdot (!z + x)$

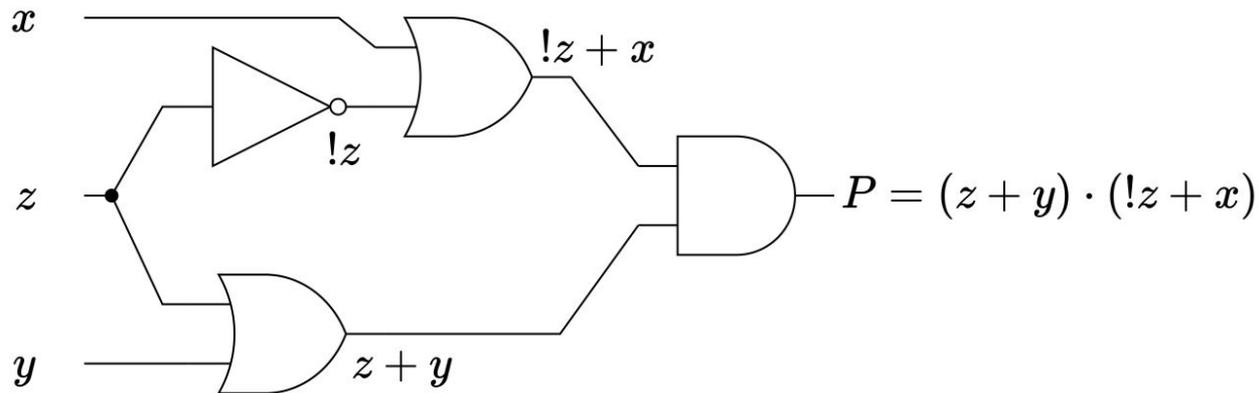

# Note sur l'équivalence des deux derniers circuits


Circuit obtenu avec les mintermes :

$$P_m = zx + !zy$$

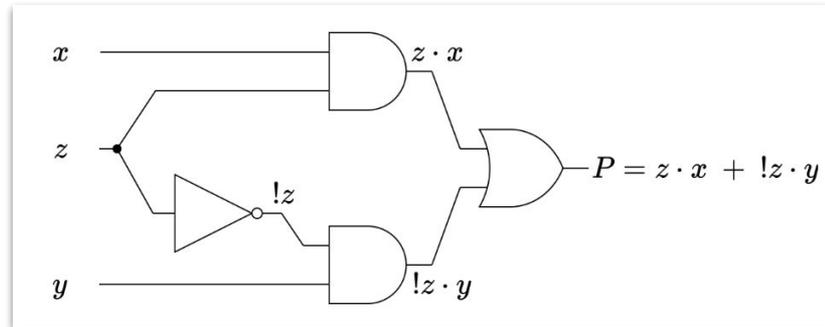

Circuit obtenu avec les maxtermes :

$$P_M = (z + y) \cdot (!z + x)$$

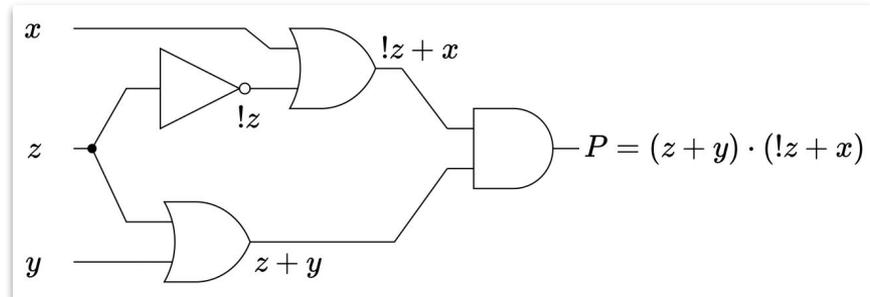



# Note sur l'équivalence des deux derniers circuits

- Si nous n'avons pas fait d'erreur :  $P_m = P_M$
- $P_M = (z + y) \cdot (!z + x) = z!z + zx + !zy + xy = zx + !zy + \mathbf{xy} = P_m + \mathbf{xy}$

# Note sur l'équivalence des deux derniers circuits


- Si nous n'avons pas fait d'erreur :  $P_m = P_M$
- $P_M = (z + y) \cdot (!z + x) = z!z + zx + !zy + xy = zx + !zy + \mathbf{xy} = P_m + \mathbf{xy}$
- Deux possibilités :
  - Si  $xy = 0$ , on a l'équivalence.
  - Si  $xy = 1$ , alors  $x = 1$  et  $y = 1$ . Dans ce cas,  $P_m = zx + !zy = z + !z = 1$  et, de toute manière,  $P_m + xy = P_m$ .
- Note : en fait,  $zx + !zy + xy = zx + !zy$  correspond au théorème du consensus, ou théorème de la redondance.



# Circuits combinatoires

- Circuits combinant plusieurs portes logiques (déjà vu !)
- Limite entre porte logique et circuit logique dépend des auteurs.
- Nous allons ici voir deux circuits combinatoires importants :
  - Le multiplexeur
  - L'additionneur

# Le multiplexeur

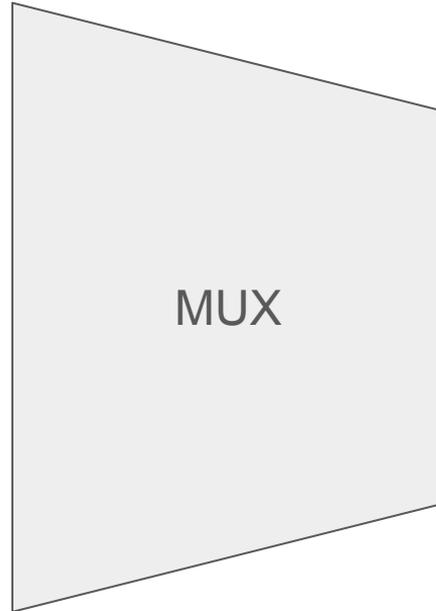



# Multiplexeur à 2 voies

- Il est courant de vouloir exprimer des **conditions** du type : "*Si S est faux, alors la valeur de sortie est A, sinon la valeur de sortie est B.*"
- Permet d'effectuer un **choix** entre A et B grâce à S.
- Équivalent électronique du if/else de programmation :  
if S == 0:  
    Out = A  
else:  
    Out = B




# Multiplexeur à 2 voies

- Il est courant de vouloir exprimer des conditions du type : "*Si S est faux, alors la valeur de sortie est A, sinon la valeur de sortie est B.*"
- Permet d'effectuer un choix entre A et B grâce à S.
- Bien entendu, on peut exprimer cela au travers d'une table de vérité.  
Trois entrées : S, A, B.  
Une sortie : Out.
- Vocabulaire : S est la **ligne de contrôle**, A et B sont les **lignes de données**.
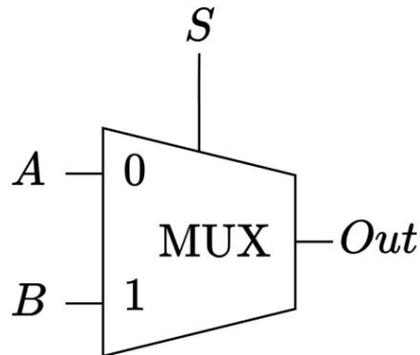
# Multiplexeur à 2 voies


- On décide que  $S=0$  correspond à la sélection de A et  $S=1$  correspond à la sélection de B.
- On obtient en sortie une copie de l'entrée sélectionnée.
- Symbole :



<b>S</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>Out</b>
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1
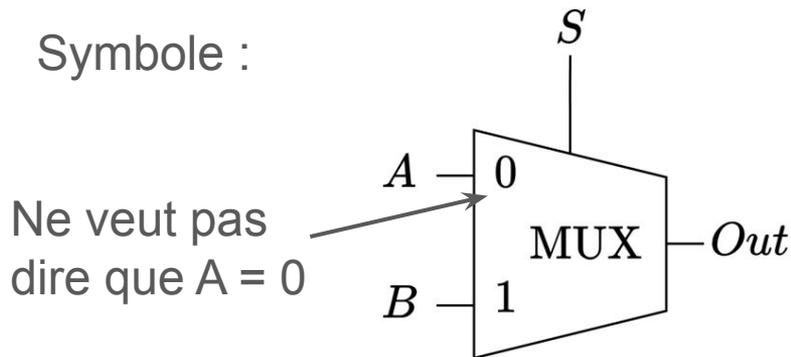
# Multiplexeur à 2 voies



- On décide que  $S=0$  correspond à la sélection de A et  $S=1$  correspond à la sélection de B.
- On obtient en sortie une copie de l'entrée sélectionnée.
- Symbole :



S	A	B	Out
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1
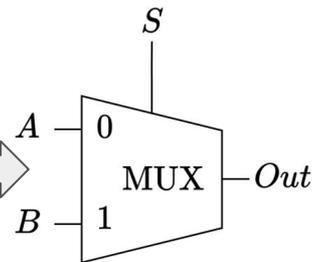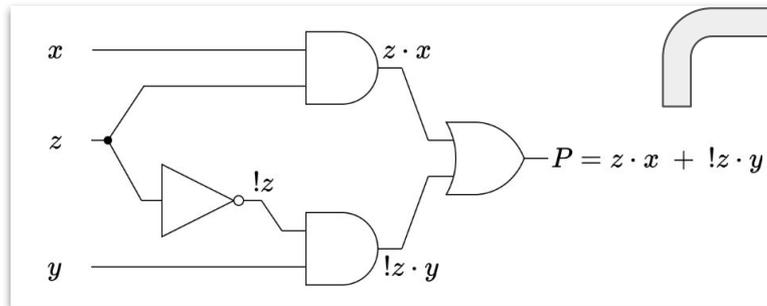
# Multiplexeur à 2 voies


- Cette table de vérité est équivalente à celle du problème du nombre premier à 3 bits !
- $S \rightarrow z, A \rightarrow y, B \rightarrow x, \text{Out} \rightarrow P$



S	A	B	Out
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1
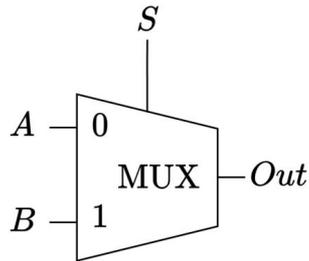
# Multiplexeur à 2 voies

- Cette table de vérité est équivalente à celle du problème du nombre premier à 3 bits !
- $Out = SB + !SA$




S	A	B	Out
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

# Multiplexeur à $k$ voies

Exemple pour  $k = 4$  lignes de données


<b>S</b>	<b>Out</b>
00	$In_1$
01	$In_2$
10	$In_3$
11	$In_4$

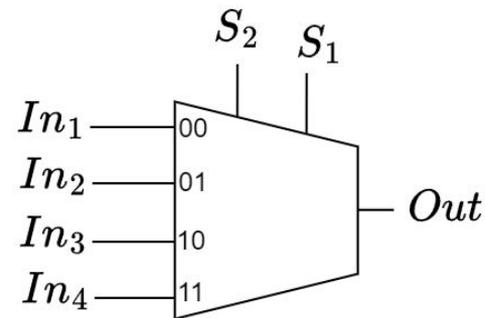

# Multiplexeur à $k$ voies

Exemple pour  $k = 4$  lignes de données.

S	Out
00	$In_1$
01	$In_2$
<b>10</b>	<b><math>In_3</math></b>
11	$In_4$

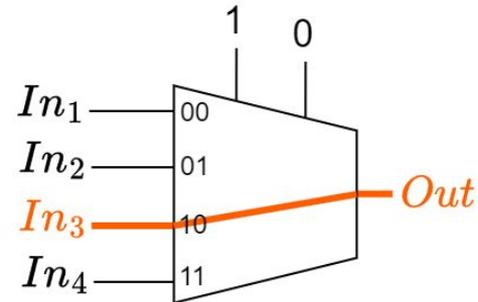



# Multiplexeur à $k$ voies | **Taille de la ligne de contrôle**

- Sélectionne l'une des  $k$  entrées, selon le signal de contrôle  $S$ .
- Question : quelle doit être la taille (nombre de bits) de  $S$  afin de pouvoir sélectionner n'importe laquelle des  $k$  entrées ?





# Multiplexeur à $k$ voies | Taille de la ligne de contrôle

- Sélectionne l'une des  $k$  entrées, selon le signal de contrôle  $S$ .
- Question : quelle doit être la taille (nombre de bits) de  $S$  afin de pouvoir sélectionner n'importe laquelle des  $k$  entrées ?
- Réponse : il faut  $\log_2(k)$  bits. Autrement dit, si la ligne de contrôle comprend  $n$  bits, on peut sélectionner une entrée parmi  $k = 2^n$ .
- Exemple : avec 3 bits pour la sélection, on peut avoir 8 voies.

# Multiplexeur à $k$ voies | Symboles

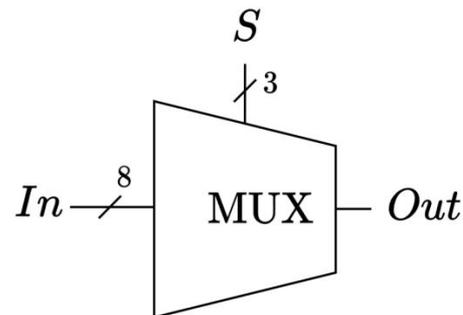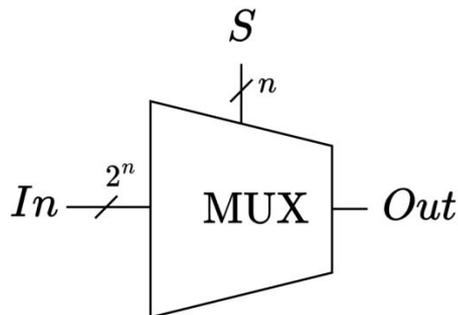- Si la ligne de contrôle comprend  $n$  bits, on peut sélectionner une entrée parmi  $k = 2^n$ .
- Plutôt que de dessiner toutes les voies sur les schémas, on indique le nombre de bits concernés avec une barre oblique. Exemples :






# Multiplexeur à $k$ voies | **Parcours du signal**

- Question : combien de portes logiques le signal doit-il traverser pour générer un output ?


# Multiplexeur à $k$ voies | Parcours du signal - Intuition

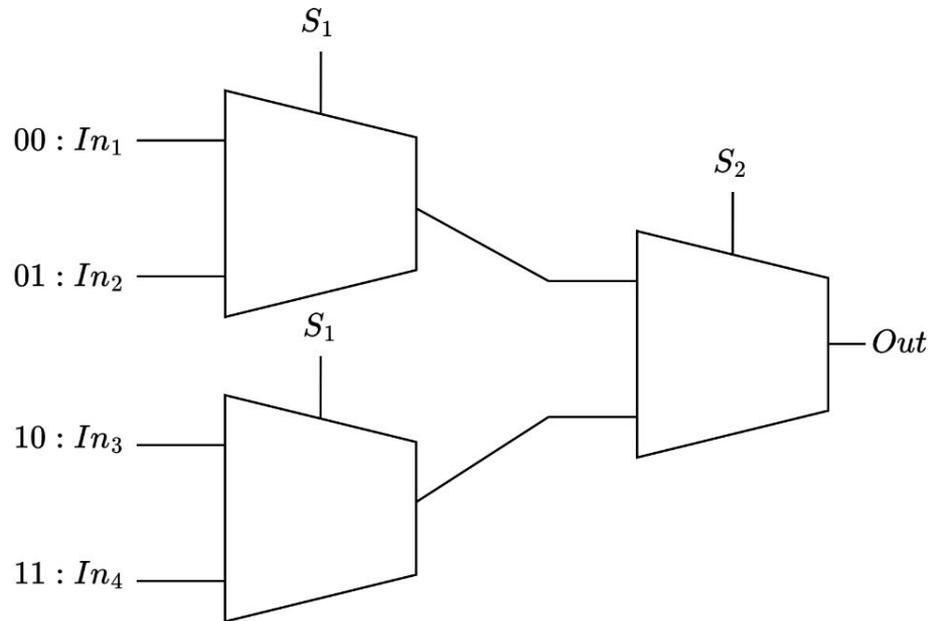- Question : combien de portes logiques le signal doit-il traverser pour générer un output ?



# Multiplexeur à $k$ voies | Parcours du signal

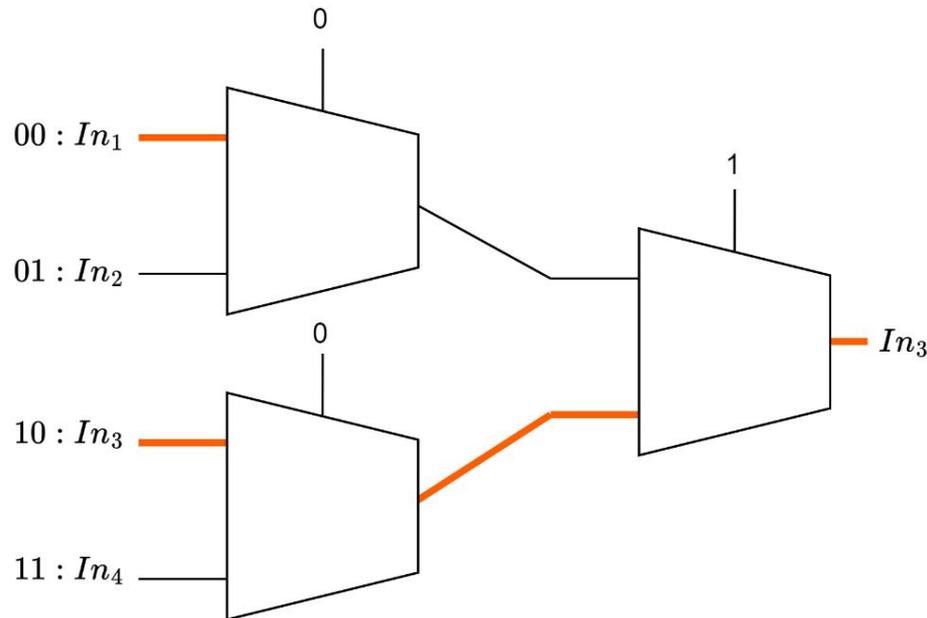- Question : combien de portes logiques le signal doit-il traverser pour générer un output ?





# Multiplexeur à $k$ voies | **Parcours du signal**

- Question : combien de portes logiques le signal doit-il traverser pour générer un output ?
- Réponse : ce nombre est proportionnel au nombre de bits de  $S$ .
- Raison : multiplexeur à  $k$  voies peut être vu comme un arbre de multiplexeurs à 2 voies. Le nombre d'étages de cet arbre est de  $\log_2(k)$ .



# Multiplexeur à $k$ voies | **Parcours du signal**

- Le signal doit traverser un nombre de portes proportionnel à  $\log(k)$ .
- Ce fait trouvera son importance plus tard dans le cours, car des multiplexeurs sont utilisés pour sélectionner des données dans la mémoire de l'ordinateur.

À savoir : la vitesse d'accès aux éléments de la mémoire est d'autant plus lente que les adresses sont longues.



## Multiplexeur à $k$ voies (non traité en cours)

- Question : quel est le nombre de lignes de la table de vérité d'un multiplexeur à 3 voies ?

(non traité en cours)

# Multiplexeur à $k$ voies (non traité en cours)

- Question : quelle est le nombre de lignes de la table de vérité d'un multiplexeur à 3 voies ?
- Début de la table de vérité pour  $k = 4$  voies :

$S_1$	$S_2$	$In_1$	$In_2$	$In_3$	$In_4$	Out
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	1	0	0

...




# Multiplexeur à $k$ voies (non traité en cours)

- Question : quelle est le nombre de lignes de la table de vérité d'un multiplexeur à 3 voies ?
- Réponse : il y a  $k + \log_2(k)$  colonnes, donc  $2^{k + \log_2(k)} = k2^k$
- Cependant, le nombre de portes logiques que le signal doit traverser est proportionnel au nombre de bits de  $S$ .

...



# L'additionneur

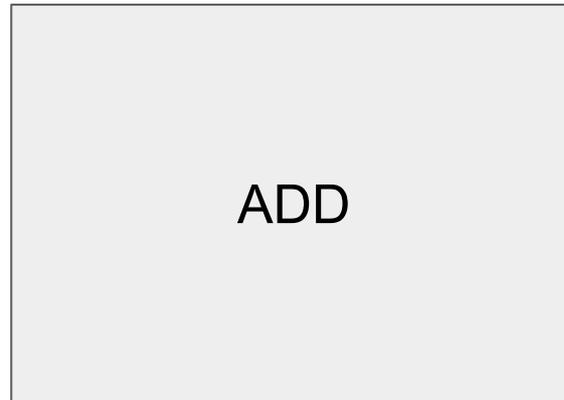



# Le circuit additionneur

- Objectif : prendre deux mots (états binaires) en input, et obtenir un mot en output qui représente la somme des inputs.
- Inputs :
  - Bits du nombre  $a$  :  $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$
  - Bits du nombre  $b$  :  $b_0, b_1, \dots, b_{n-1}$
- Outputs :
  - Bits de la somme  $s_0, s_1, \dots, s_{n-1}$
  - Bit de la retenue  $R$ .

# Rappel sur l'addition binaire

- Exemple de  $011001_2 + 110011_2$

0 <sup>1</sup>	0 <sup>1</sup>	1	1	0 <sup>1</sup>	0 <sup>1</sup>	1
0	1	1	0	0	1	1
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- Difficulté : la retenue



# Addition de deux bits

- Quatre cas possibles pour **une** colonne donnée.

- $0 + 0 = 0$

- $0 + 1 = 1$

- $1 + 0 = 1$

- $1 + 1 = 10$




Pas présent sur la colonne concernée

- La table de vérité pour l'addition sur une colonne correspond donc au XOR.
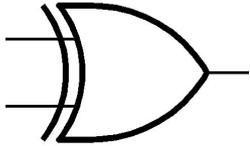
# Addition de deux bits

- La table de vérité pour l'addition sur une colonne correspond donc au XOR.
- Ne prend pas en compte la retenue !
- $XOR(a,b) = a \oplus b$




<b>a</b>	<b>b</b>	<b><math>a \oplus b</math></b>
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

# Addition de deux bits

- Ne prend pas en compte la retenue !
- Comment modifier ce circuit pour également avoir un output de retenue ?


<b>a</b>	<b>b</b>	<b><math>a \oplus b</math></b>
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

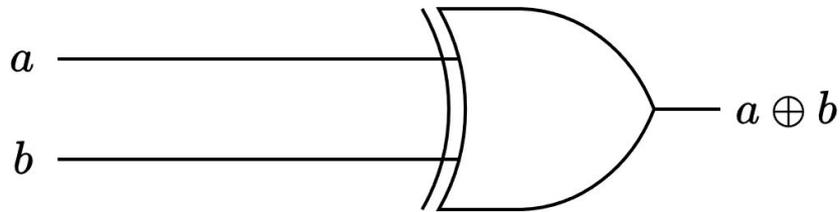

# Addition de deux bits | **Prise en compte de la retenue**



- Pour le cas où  $a$  et  $b$  valent 1, une retenue existe !
- Circuit souvent nommé "demi-additionneur".
- Reste à la transmettre à la colonne de gauche, et récupérer celle de droite.

<b>a</b>	<b>b</b>	<b><math>a \oplus b</math></b>	<b><math>ab</math></b>
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

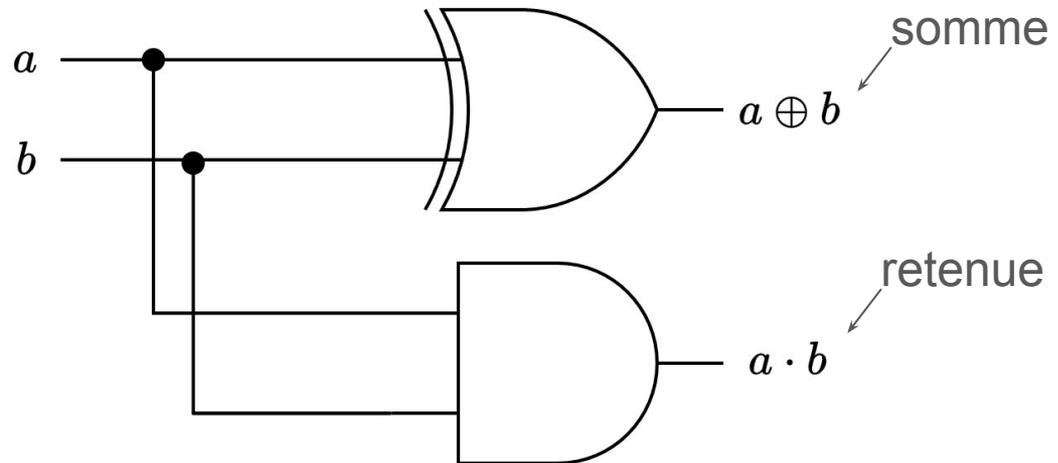

# Additionneur | Cas général (additionneur complet)

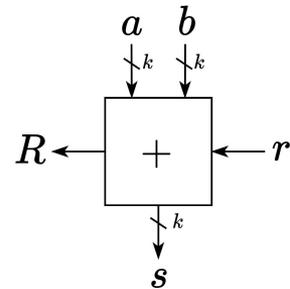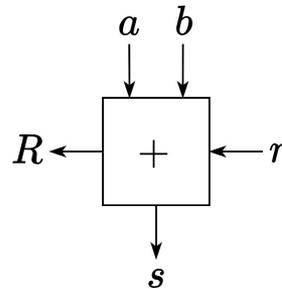
- En plus de  $a_i$  et  $b_i$ , Le circuit associé à chaque colonne reçoit en input le reste de la colonne de droite,  $r_i = R_{i-1}$ .
- Le circuit de chaque colonne output la somme  $s_i$  et transmet le reste  $R_i$  à la colonne de gauche.
- Symbole de l'additionneur complet :



# Additionneur | Cas général

- En plus de  $a_i$  et  $b_i$ , Le circuit associé à chaque colonne reçoit en input le reste de la colonne de droite,  $r_i = R_{i-1}$ .
- Le circuit de chaque colonne output la somme  $s_i$  et transmet le reste  $R_i$  à la colonne de gauche.

- Exemple à 4 bits :

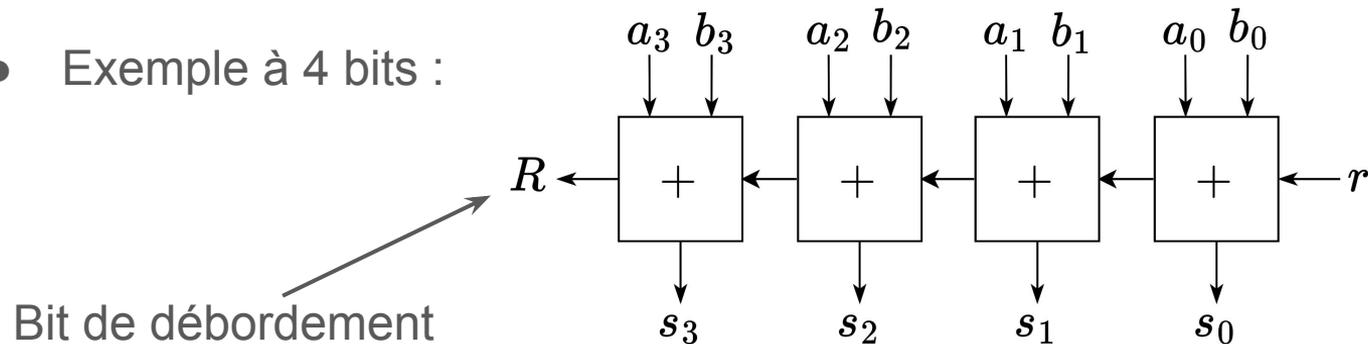



# Additionneur | Table de vérité pour le cas général 1 bit

<b>r</b>	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>s</b>	<b>R</b>
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

# Additionneur | Table de vérité pour le cas général

- On trouve l'expression pour R :
  - Soit  $a$  et  $b$  valent 1 tous les deux, peu importe  $r$  ;
  - Soit  $r$  vaut 1 et uniquement l'un des bits  $a$  et  $b$  vaut 1.

r	a	b	s	R
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1



# Additionneur | Table de vérité pour le cas général

- On trouve l'expression pour  $R$  :
  - Soit  $a$  et  $b$  valent 1 tous les deux, peu importe  $r$  ;
  - Soit  $r$  vaut 1 et uniquement l'un des bits  $a$  et  $b$  vaut 1.

$$\Rightarrow R = ab + r(a \oplus b)$$

# Additionneur | Table de vérité pour le cas général

- On trouve l'expression pour  $s$  :
  - Soit  $r$  vaut 0 et uniquement l'un des deux bits  $a$  et  $b$  vaut 1 ;
  - Soit  $r$  vaut 1 et  $a = b$ .

$r$	$a$	$b$	$s$	$R$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

# Additionneur | Table de vérité pour le cas général

- On trouve l'expression pour  $s$  :
    - Soit  $r$  vaut 0 et uniquement l'un des deux bits  $a$  et  $b$  vaut 1 ;
    - Soit  $r$  vaut 1 et  $a = b$ .
- S'exprime  $a \oplus b = 0$
- S'exprime  $a \oplus b = 1$


$$\Rightarrow s = !r(a \oplus b) + r!(a \oplus b).$$

Mais comme  $x \oplus y \equiv x!y + !xy$ , on remarque finalement que :

$$s = r \oplus (a \oplus b)$$

# Additionneur | Table de vérité pour le cas général

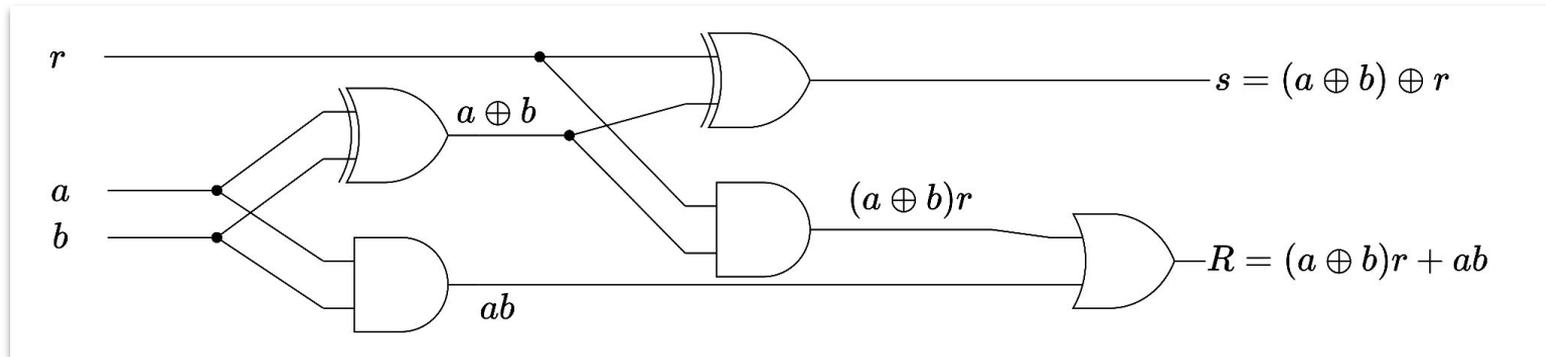- $R = ab + r(a \oplus b)$
- $s = r \oplus (a \oplus b)$
- Additionneur complet :





# Soustracteur | Rappel sur le complément à 2


- $a - b = a + (-b)$ .
- Profite des avantages du complément à 2 !
- Le codage de  $(-a)$  est obtenu comme  $\text{flip}(a) + 1$ .

# Soustracteur

- $a - b = a + (-b) = a + \text{flip}(b) + 1$


← Fourni au circuit comme un "reste initial"

- Soustracteur :

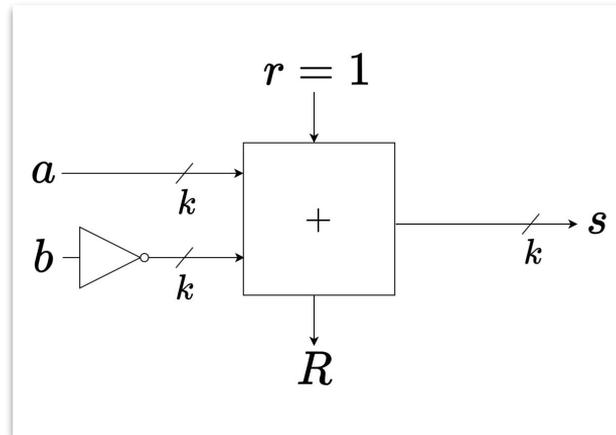
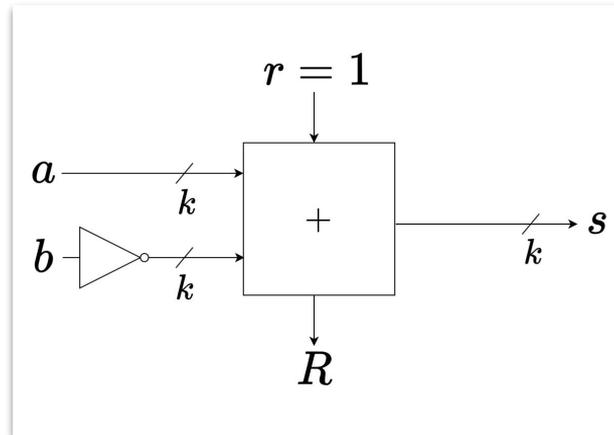
# Soustracteur

- $a - b = a + (-b) = a + \text{flip}(b) + 1$   
    ↖ Bit à bit, revient à !b
- Soustracteur :





# Note sur les optimisations

- Dans notre additionneur complet, chaque additionneur 1-bit doit attendre le résultat de son voisin avant d'effectuer son calcul, car il a besoin de la retenue.
- Dans les ordinateurs modernes, les additionneurs utilisent des techniques avancées pour anticiper les retenus et gagner du temps.

# Logique séquentielle et éléments de mémoire

- Après avoir discuté de l'architecture des ordinateurs, nous reviendrons sur la façon de réaliser des circuits capables de **mémoriser des valeurs** (après la semaine 7).
- Cela se fera grâce à des circuits dits "**séquentiels**", où une notion de temps intervient.

