

Introduction à l'informatique

pour les mathématiques, la physique et les sciences
computationnelles

Yann Thorimbert



**UNIVERSITÉ
DE GENÈVE**

CENTRE UNIVERSITAIRE
D'INFORMATIQUE

Chapitre 4

Circuits séquentiels

Yann Thorimbert



**UNIVERSITÉ
DE GENÈVE**

CENTRE UNIVERSITAIRE
D'INFORMATIQUE




Chapitres du cours

1. Origines des ordinateurs et des réseaux informatiques
2. Codage des nombres
3. Codage des médias
4. **Circuits logiques ← (Partie 2)**
5. Architecture des ordinateurs
6. Conception et exécution de programmes
7. Algorithmique, programmation et structures de données

Rappel sur les circuits logiques

- Nous avons vu comment des circuits électroniques pouvaient simuler des portes logiques, et donc une table de vérité.
- Nous avons vu l'exemple des circuits nommés multiplexeur, additionneur, soustracteur.

Circuit additionneur

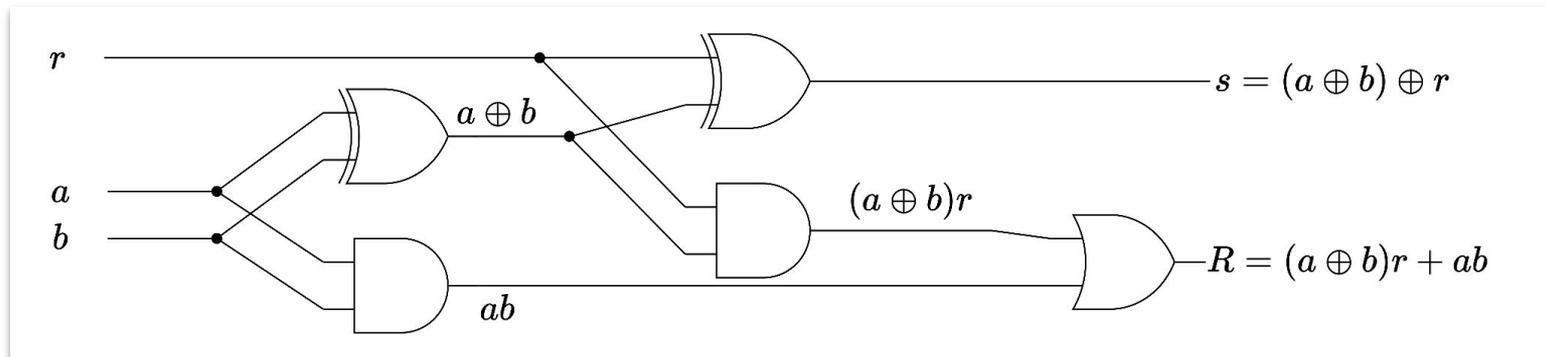



Mémorisation de valeur | Que cherche-t-on à faire ?

- Toutes sortes de données doivent être mémorisées par la machine afin de mener à bien l'exécution d'un algorithme.
- Exemple de code Python pour connaître la valeur de $n!$ (factorielle).

```
n = 6 #pour l'exemple
res = 1
while n > 1:
    res = res * n
    n = n - 1
print(res) #affiche 720 = 6*5*4*2*1
```



Mémorisation de valeur | Que cherche-t-on à faire ?

Exemple de code pour connaître la valeur de n!

```
n = 6 #pour l'exemple
res = 1
while n > 1:
    res = res * n
    n = n - 1
print(res) #affiche 720
```

Itération	n	res
1	6	1
2	5	6
3	4	30
4	3	120
5	2	360
6	1	720



Mémorisation de valeur | **Qu'est-ce que mémoriser ?**

Plus précisément, on veut que :


- Si l'on décide que la valeur d'un bit est 1, ce dernier prene la valeur 1 (peu importe sa valeur précédente).
- Si l'on décide que la valeur d'un bit est 0, ce dernier prene la valeur 0 (peu importe sa valeur précédente).
- Si l'on ne décide rien, la valeur du bit est conservée.



Mémorisation de valeur | Qu'est-ce que mémoriser ?

Résumé sous forme de code :

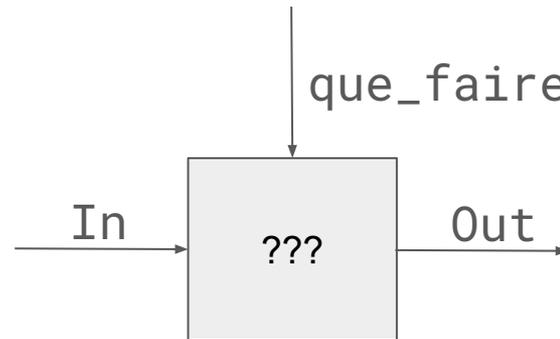
```
if que_faire == "Set":  
    Out = 1  
elif que_faire == "Reset":  
    Out = 0  
else:  
    Out = In
```





Mémorisation de valeur | **Qu'est-ce que mémoriser ?**


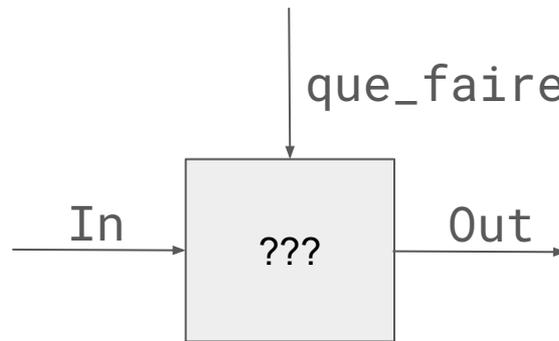
Ne reste plus qu'à trouver le circuit logique.



On peut déjà le nommer : **bascule set-reset.**



Circuit retenant 1 bit

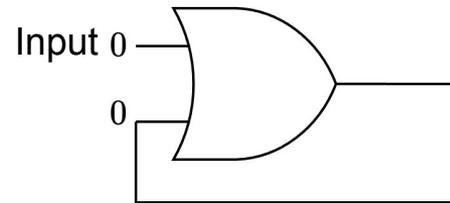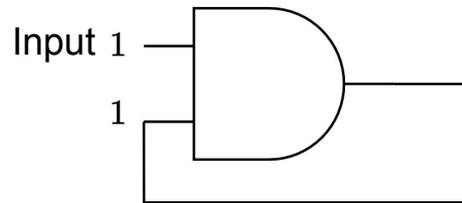- Idée : il faut **garder** une valeur. Utilisons donc un circuit qui se "réinjecte" sa propre valeur !
- Dans le cas de AND et de OR, que se passe-t-il si l'on change la valeur d'input ?



Circuit retenant 1 bit | **Évolution temporelle**

(Propagation du signal)

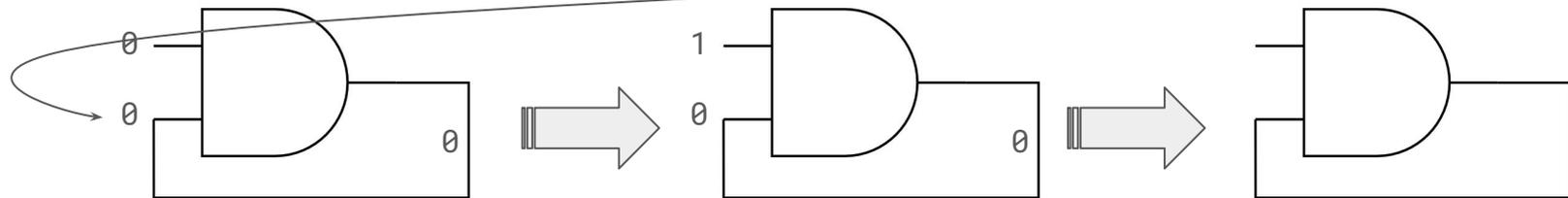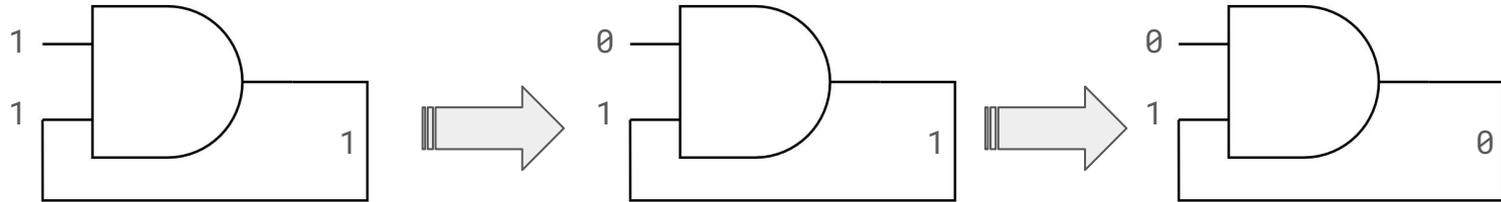


(On remet l'input à 1)

0 pour
"toujours"


Circuit retenant 1 bit

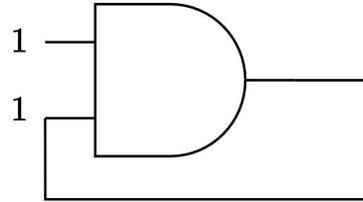Ce circuit ne peut basculer qu'une fois et ne retenir que le 0.




Circuit retenant 1 bit

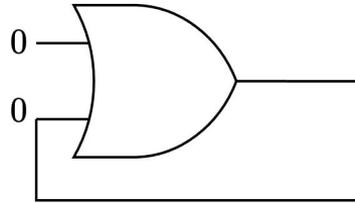Ce circuit ne peut basculer qu'une fois et ne retenir que le 1.



Retour au problème initial

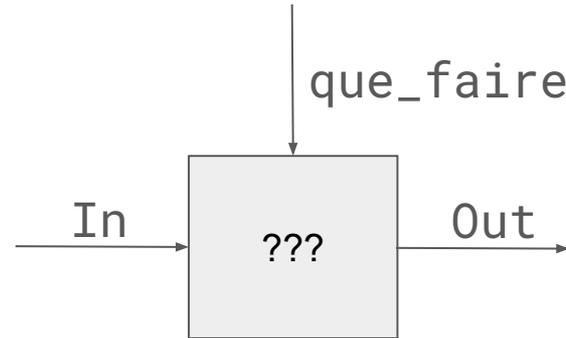
```
if que_faire == "Set":  
    Out = 1  
elif que_faire == "Reset":  
    Out = 0  
else:  
    Out = In
```



⇒ Écrivons la **table de vérité** !

Retour au problème initial
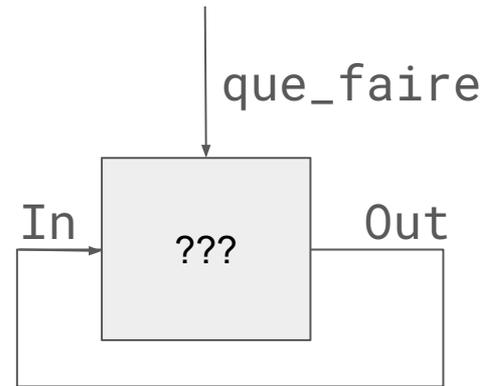
```
if que_faire == "Set":  
    Out = 1  
elif que_faire == "Reset":  
    Out = 0  
else:  
    Out = In
```



⇒ Écrivons la **table de vérité** !


Retour au problème initial

```
if que_faire == "Set": #Cas1
    Out = 1
elif que_faire == "Reset": #Cas2
    Out = 0
else: #Cas3
    Out = In
```

⇒ Écrivons la **table de vérité** !

que_faire peut prendre 3 valeurs.

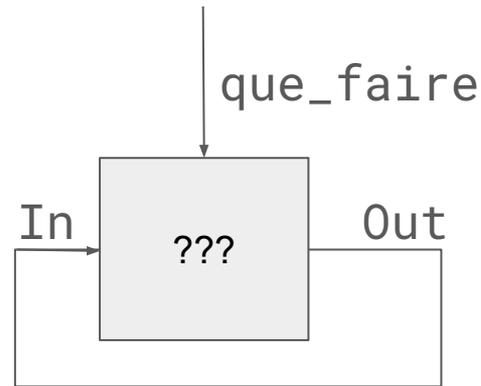Doit être écrit sur 2 bits. Nous les nommerons S et R.





Bascule Set-Reset | Table de vérité

S	R	In	Out

Bascule Set-Reset | Table de vérité

Mémorisation {

S	R	In	Out
0	0	0	0
0	0	1	1



Bascule Set-Reset | Table de vérité

	S	R	In	Out
	0	0	0	0
	0	0	1	1
Reset {	0	1	0	0
	0	1	1	0



Bascule Set-Reset | Table de vérité

S	R	In	Out
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1

Set {



Bascule Set-Reset | Table de vérité

S	R	In	Out
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	?
1	1	1	?

Indéfini {



Bascule Set-Reset | Expression logique

Out = !S!RIn + S!R!In + S!RIn (forme canonique)

S	R	In	Out
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1



Bascule Set-Reset | Expression logique

Out = $\neg S \neg R \text{In} + S \neg R \text{In} + S R \text{In}$ (forme canonique)

$$= \neg R (\neg S \text{In} + S \text{In} + S \text{In})$$

$$= \neg R (S + \text{In})$$

S	R	In	Out
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1

Bascule Set-Reset | Expression logique

Out = !S!RIn + S!R!In + S!RIn (forme canonique)

$$=!R(!SIn + S!In + SIn)$$

$$=!R(S + In)$$

$$=!R \text{ } \overline{\overline{(S + In)}}$$

$$=! (R + \overline{(S + In)})$$

$$= \text{NOR}(R, \text{NOR}(S, In))$$

S	R	In	Out
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1

Bascule Set-Reset | Circuit logique

$$\text{Out} = !S!R\text{In} + S!R!\text{In} + S!R\text{In} \quad (\text{forme canonique})$$


$$=!R(!S\text{In} + S!\text{In} + S\text{In})$$

$$=!R(S + \text{In})$$

$$=!R \quad !!(S + \text{In})$$


$$=! (R + !(S + \text{In}))$$
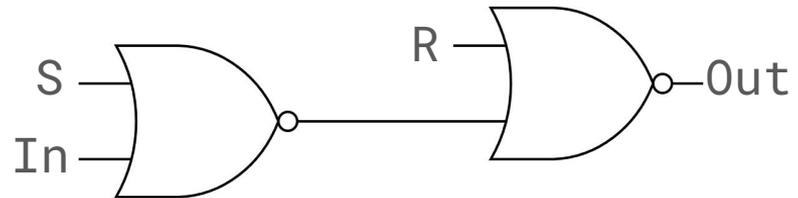
$$= \text{NOR}(R, \text{NOR}(S, \text{In}))$$



Bascule Set-Reset | Circuit logique



N'oublions pas que $Out_t = In_{t+1}$

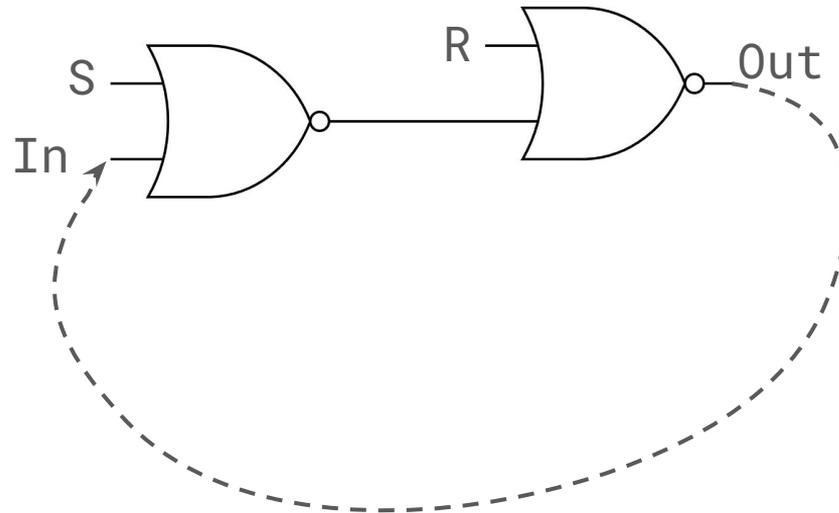

Bascule Set-Reset | Circuit logique


N'oublions pas que $Out_t = In_{t+1}$

Deux représentations équivalentes :

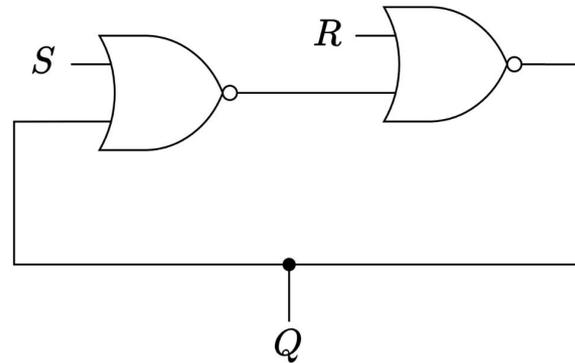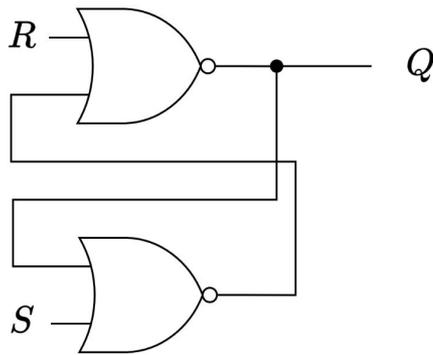


Bascule set-reset

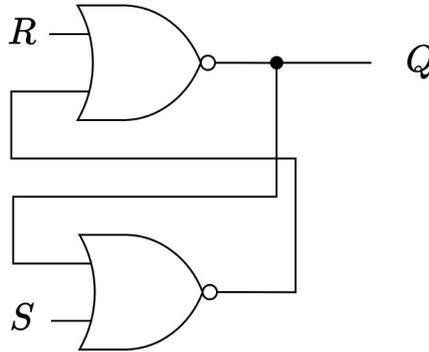Aussi nommé "verrou" (*latch*), car **capture** un état.




Bascule Set-Reset | Les quatre cas valides


Memorisation de la valeur 0

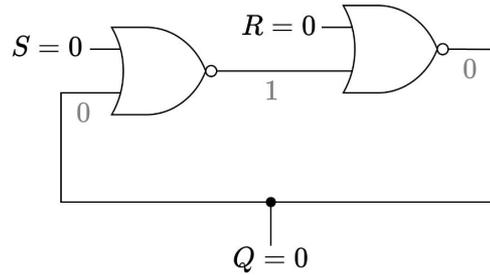


Memorisation de la valeur 1

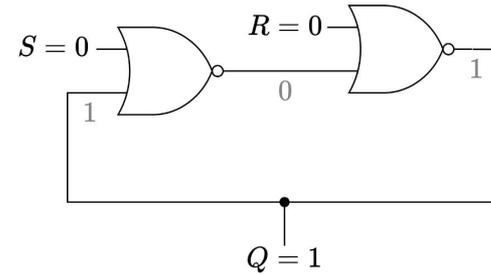

Set

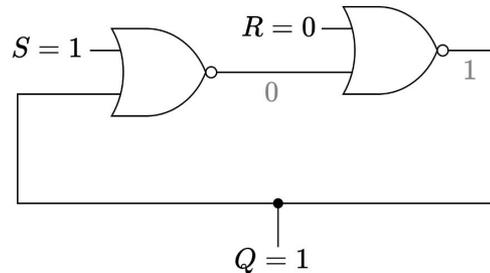


Reset

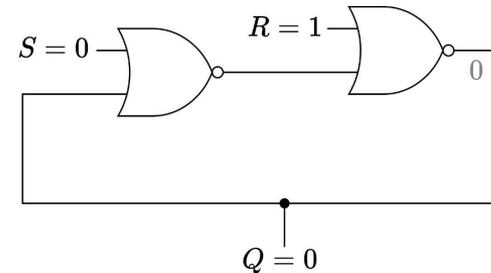

Historique des valeurs

$R = 0$ et $S = 0 \Rightarrow Q = ?$

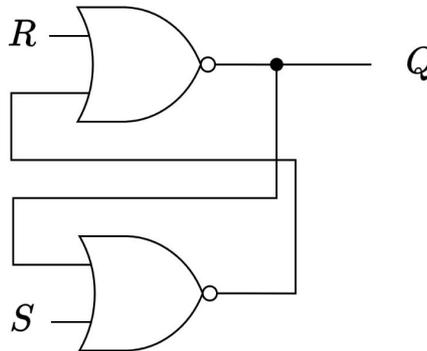La réponse dépend de l'état au temps t précédent.




Historique des valeurs

La réponse dépend de l'état au temps t précédent.

Si $R_{t-1} = 0$ et $S_{t-1} = 1$, alors $Q_t = 1$.

Si $R_{t-1} = 1$ et $S_{t-1} = 0$, alors $Q_t = 0$.

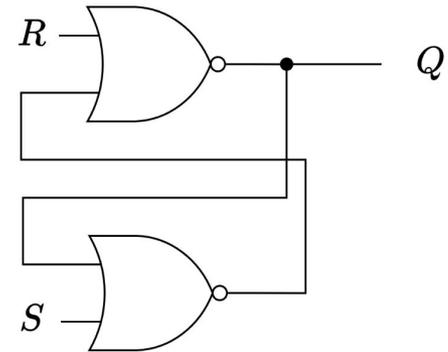Circuit dont l'output dépend de la **séquence** des inputs : "circuit séquentiel".






Le problème des valeurs interdites


- $R = S = 1$ ne signifient rien d'un point de vue logique.
- D'un point de vue électronique :
 - Premièrement, quand on revient à $R = S = 0$, l'état dépend du temps de propagation du signal (tout à fait indésirable, peu prédictible) ; est-ce $R = 0$ ou $S = 0$ qui atteint en premier la porte concernée ?
 - Deuxièmement, Q et son complément ne sont plus cohérents (cf. diapo suivante).

Bascule Set-Reset | Les quatre cas valides


Memorisation de la valeur 0

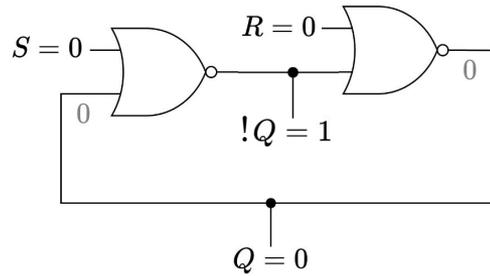


Memorisation de la valeur 1

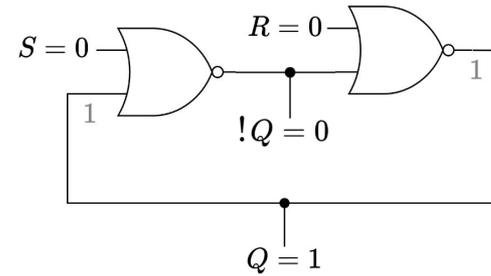

Set

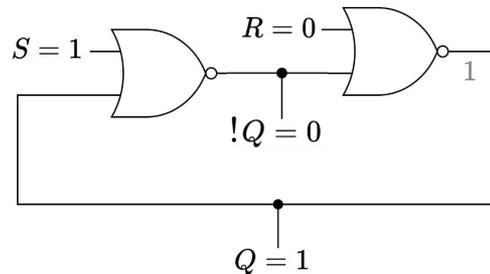

Reset

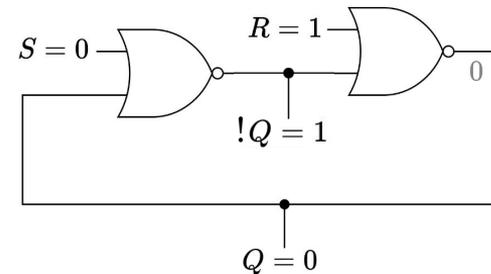



Retour au problème de propagation du signal

- Circuits physiques : le signal ne s'établit pas instantanément partout dans le circuit.
- Phénomène d'autant plus important que le signal doit traverser beaucoup de portes.
- Comment laisser un certain temps d'attente aux différents circuits de la machine ?




Cycles d'horloge

- Comment laisser un certain temps d'attente aux différents circuits de la machine ?
- Solution possible : battre la mesure avec une **horloge**.
- Le temps de stabilisation de tous les circuits doit être inférieur à la durée entre deux **pulsations** de l'horloge.
- C'est ce qui détermine la durée du **cycle d'horloge**. Chaque cycle comprend une période de signal bas et une période de signal haut.


Cycles d'horloge

- Les éléments synchronisés sur l'horloge se nomment les **éléments d'état**.
- L'état du système ne peut changer qu'en certains instants précis.


Exemple :

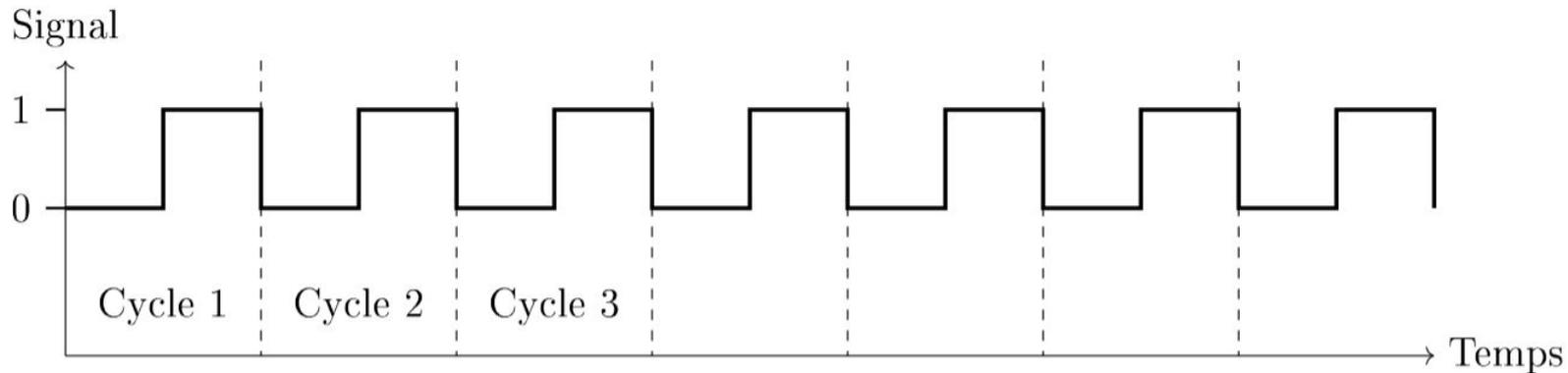


Cycles d'horloge

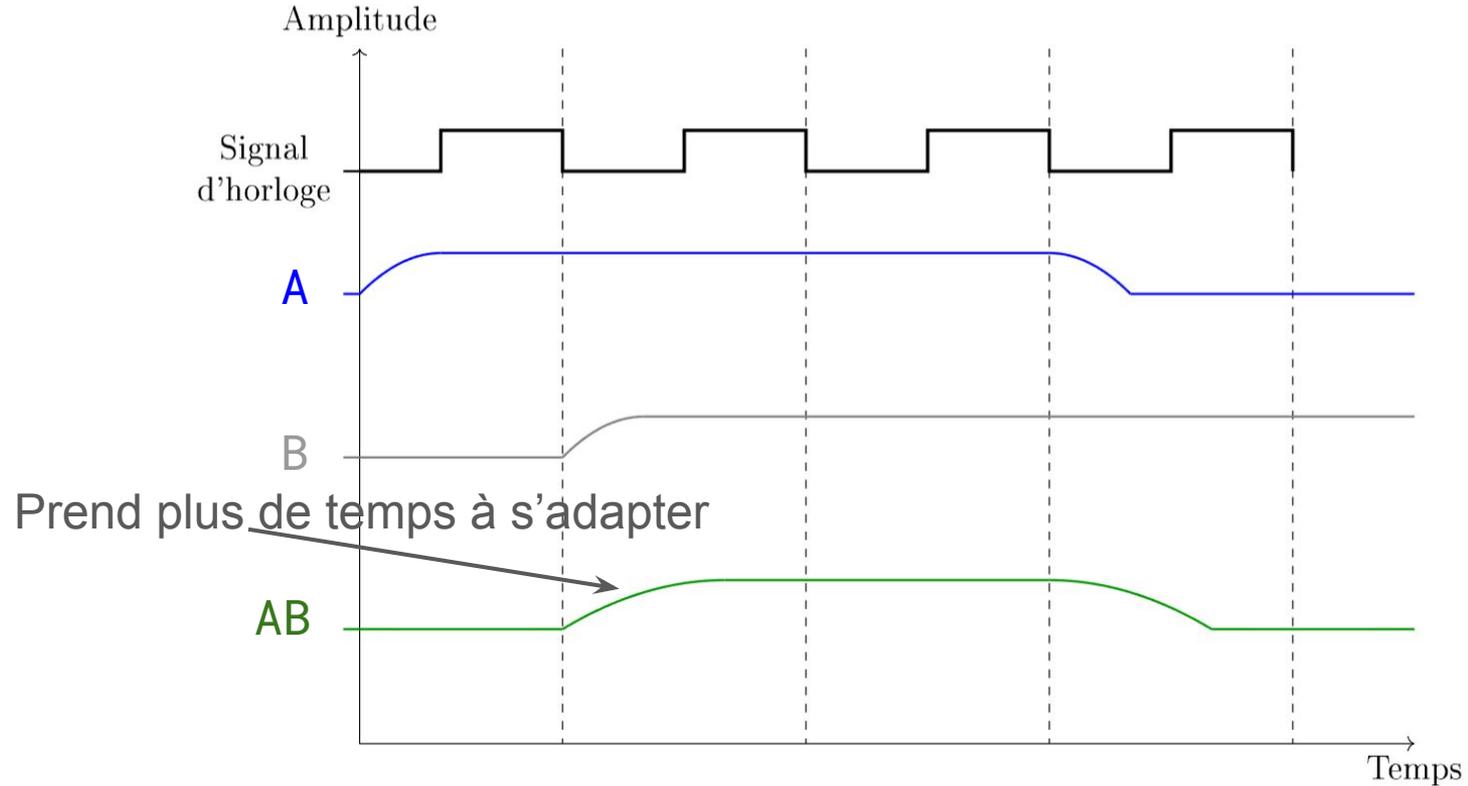

Cycles d'horloge

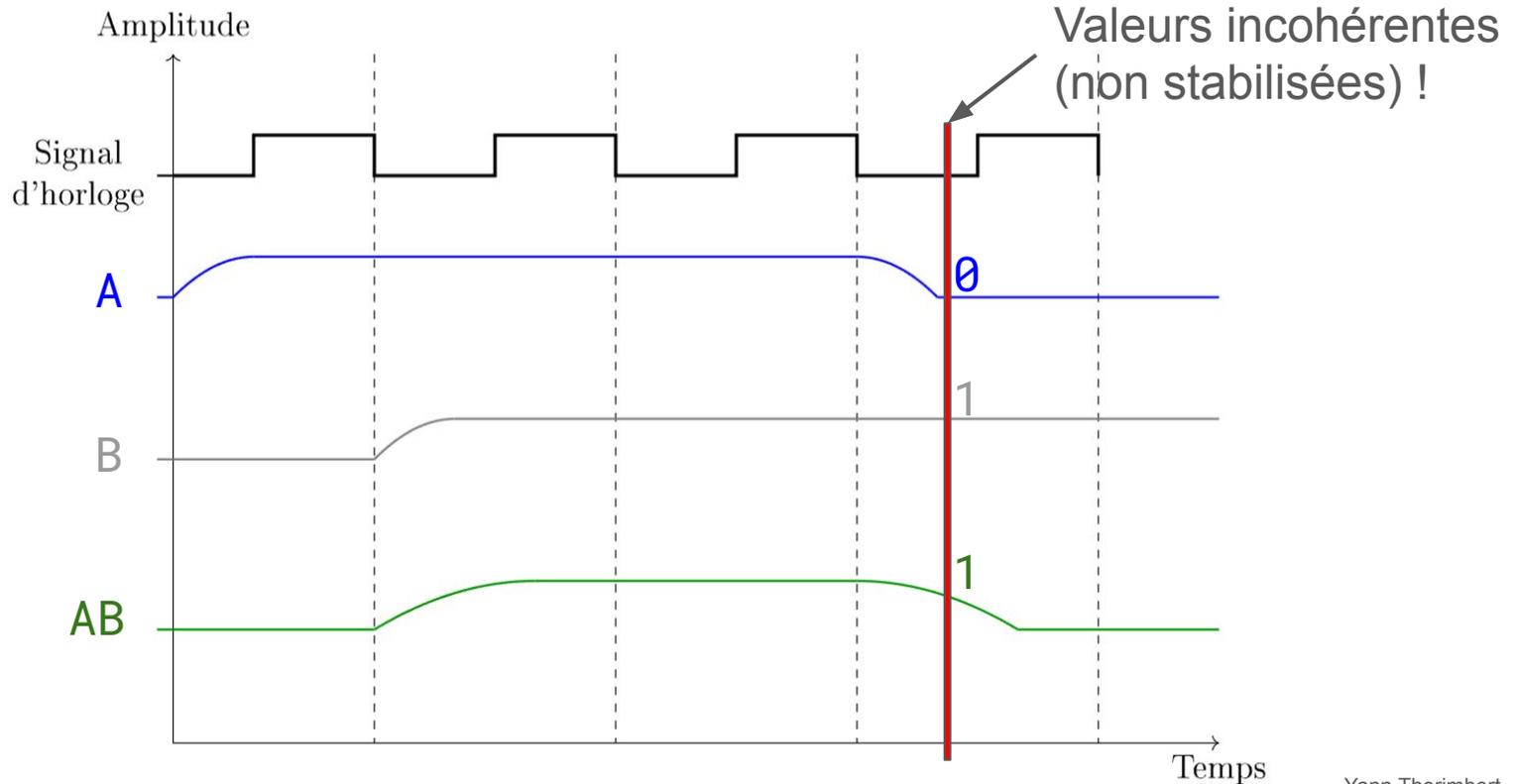

Cycles d'horloge

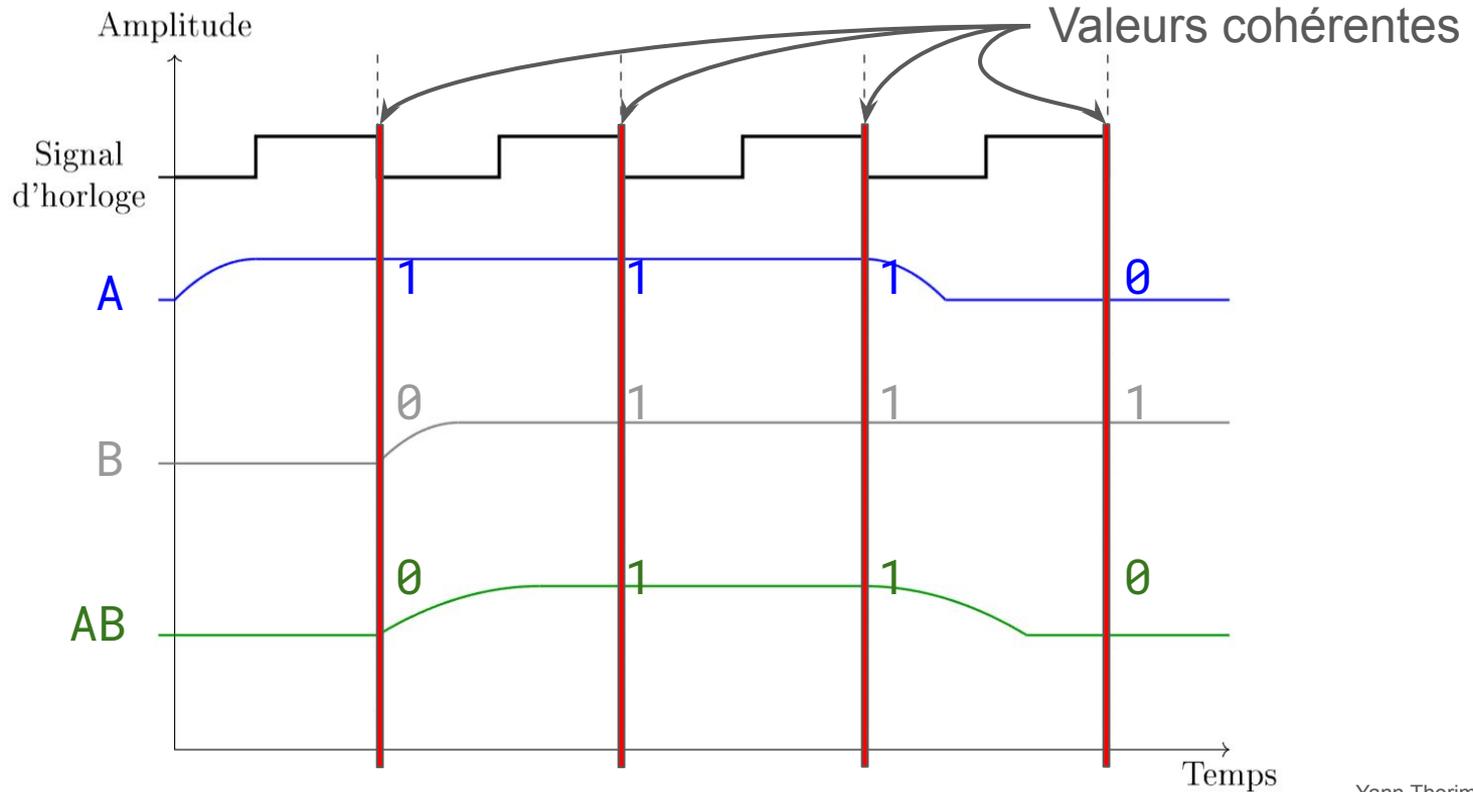




Problème de la bascule set-reset

- L'output de la bascule ne dépend pas de l'état (horloge). La bascule est **asynchrone**.
- On veut une bascule **synchrone**, afin de pouvoir garantir que son état change conformément aux pulsations de l'horloge.


Bascule synchrone

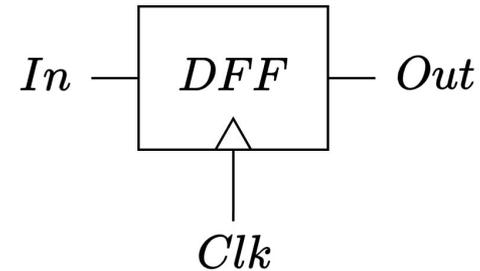- Une bascule synchrone "bloque" la valeur tant que le signal d'horloge n'est pas reçu.
- En anglais : **delay flip-flop** (DFF).
- Idée :
 - Une ligne reçoit la donnée à mémoriser *In*.
 - Une ligne reçoit le signal d'horloge *Clk*.
 - Le signal de sortie *Out* n'est mis à jour qu'au signal d'horloge montant.
 - Tout le reste du temps, entretient sa valeur à mémoriser.




Delay Flip-Flop

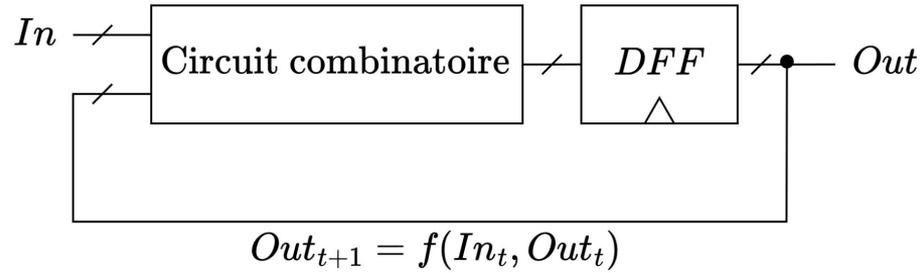Permet de synchroniser un circuit logique combinatoire sur l'horloge.



Delay flip-flop | Idée du circuit

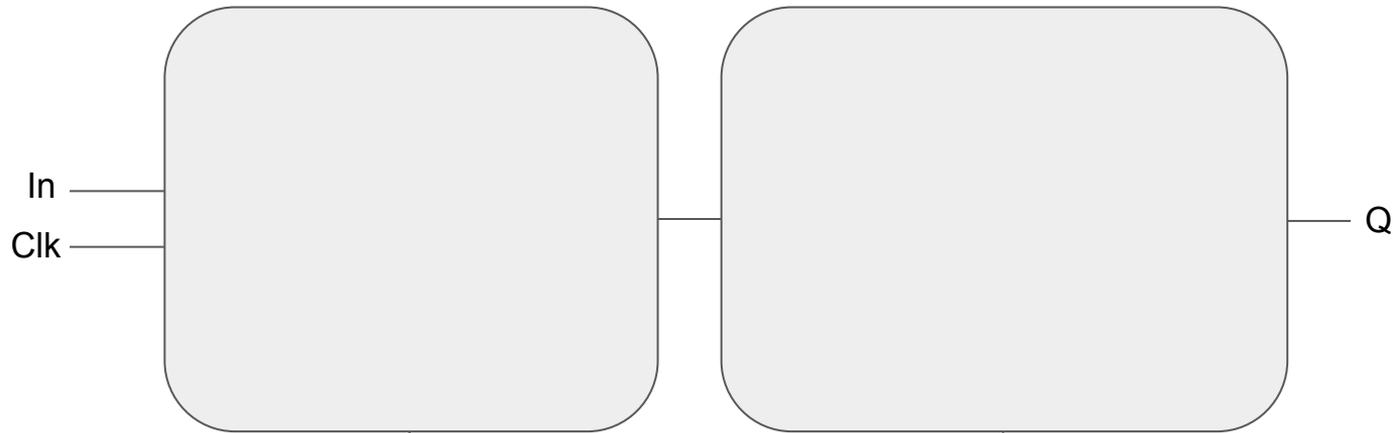


Retient la valeur d'entrée en attendant le signal d'horloge bas

Produit la sortie en attendant le signal d'horloge haut

(Diapositive hors champ)

Delay flip-flop | Idée du circuit

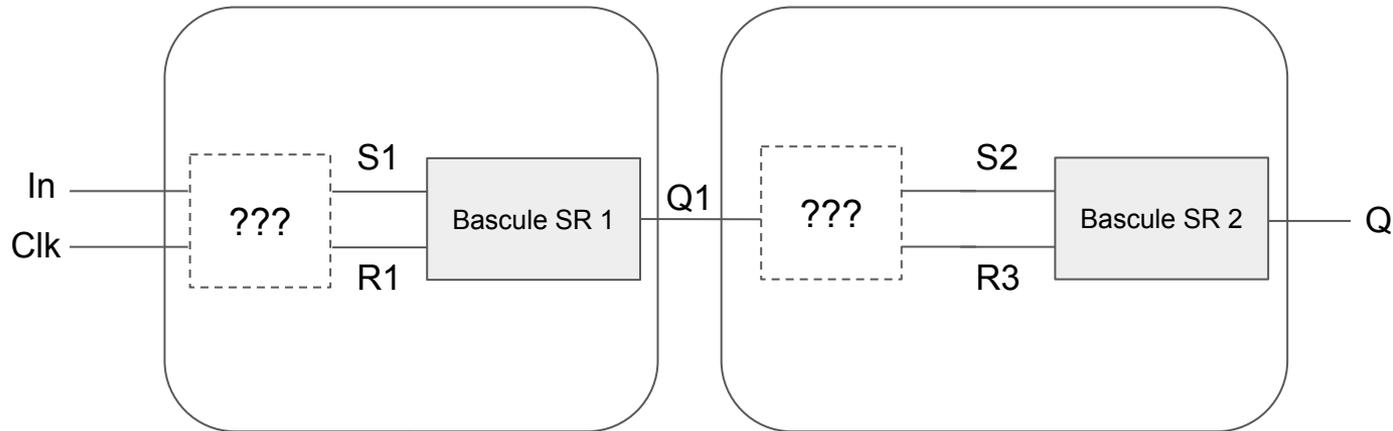


Retient la valeur d'entrée en attendant le signal d'horloge bas

Produit la sortie en attendant le signal d'horloge haut

(Diapositive hors champ)


Delay flip-flop | Idée du circuit

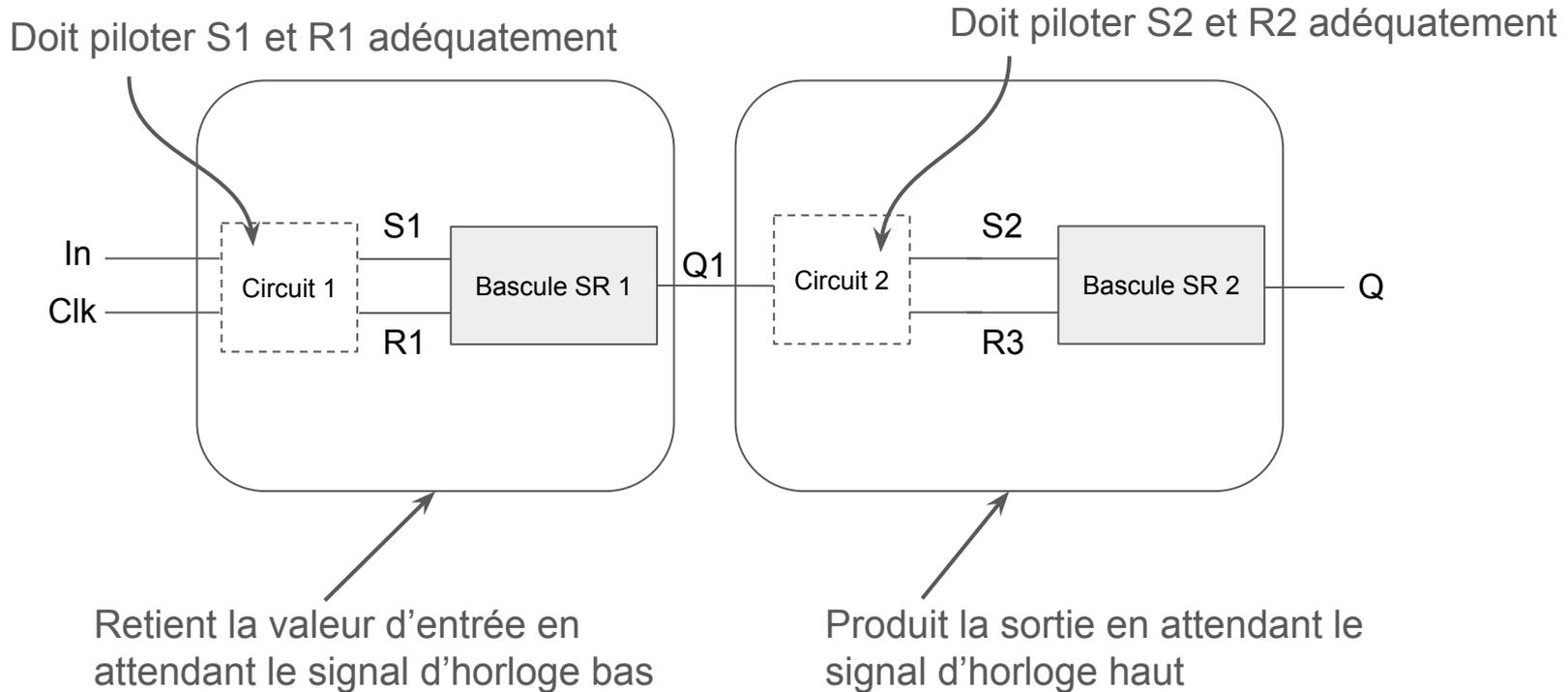

(Diapositive hors champ)

Delay flip-flop | Idée du circuit
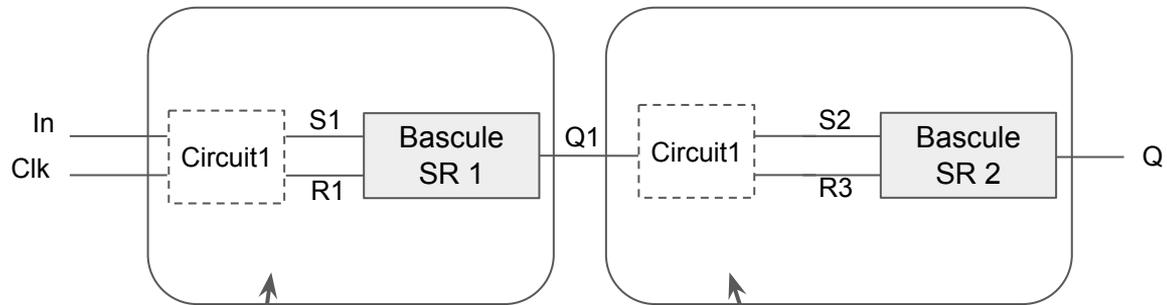
```
if signal bas:  
    bascule 1 accepte valeur IN et produit valeur Q1  
    bascule 2 conserve valeur Q  
elif signal haut:  
    bascule 1 conserve valeur Q1  
    bascule 2 accepte valeur Q1 et produit valeur Q
```




Retient la valeur d'entrée en attendant le signal d'horloge bas

Produit la sortie en attendant le signal d'horloge haut

(Diapositive hors champ)

Delay flip-flop | Idée du circuit

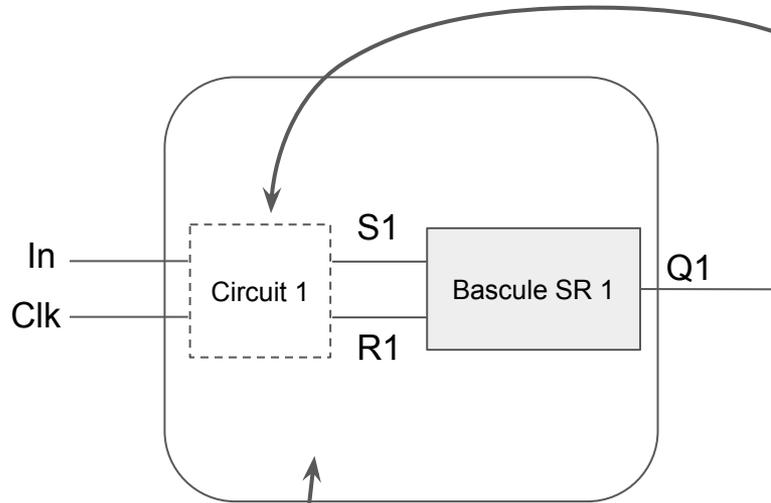


```
#Circuit 1
if Clk == 0:
    if In:
        S1 = 1
        R1 = 0
    else:
        S1 = 0
        R1 = 1
else:
    S1 = 0
    R1 = 0
```

Retient la valeur d'entrée en attendant le signal d'horloge bas

(Diapositive hors champ)

Delay flip-flop | Idée du circuit

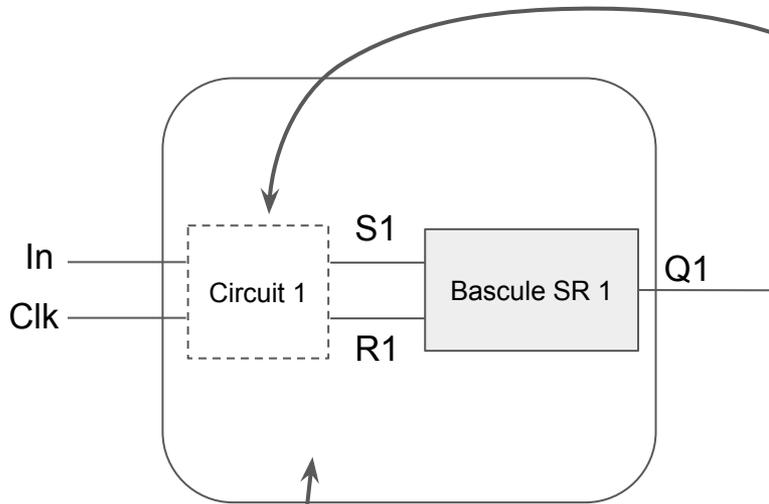

Retient la valeur d'entrée en attendant le signal d'horloge bas

```
#Circuit 1
if Clk == 0:
    if In:
        S1 = 1
        R1 = 0
    else:
        S1 = 0
        R1 = 1
else:
    S1 = 0
    R1 = 0
```


Signal bas : accepte l'input

Signal haut : retient simplement la valeur

(Diapositive hors champ)

Delay flip-flop | Idée du circuit
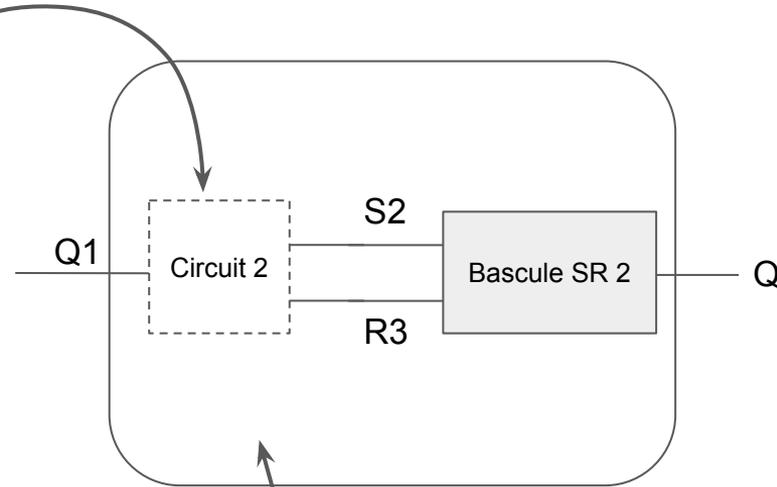
```
#Circuit 2
if Clk == 1:
    if Q1:
        S2 = 1
        R2 = 0
    else:
        S2 = 0
        R2 = 1
else:
    S2 = 0
    R2 = 0
```



Produit la sortie en attendant le signal d'horloge


(Diapositive hors champ)

Delay flip-flop | Idée du circuit

Signal haut :
accepte l'input

```
#Circuit 2
if Clk == 1:
    if Q1:
        S2 = 1
        R2 = 0
    else:
        S2 = 0
        R2 = 1
else:
    S2 = 0
    R2 = 0
```

Signal bas : retient valeur

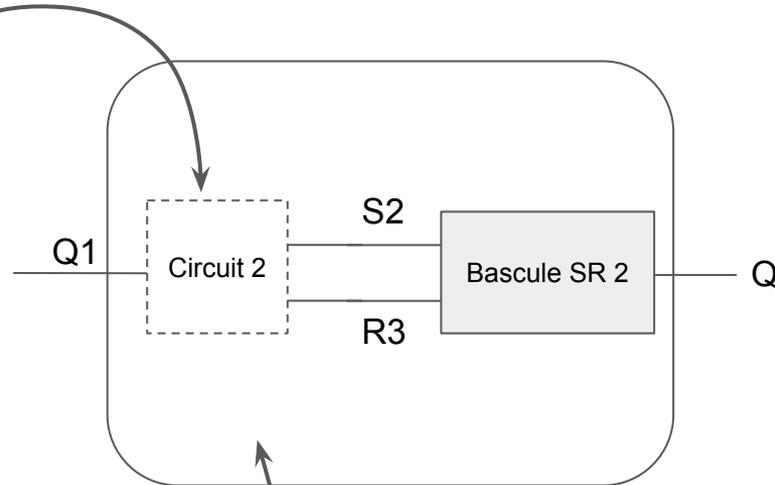

Produit la sortie en attendant le
signal d'horloge

(Diapositive hors champ)



Delay flip-flop | Tables de vérité des circuits 1 et 2

```
#Circuit 1
if Clk == 0:
    if In:
        S1 = 1
        R1 = 0
    else:
        S1 = 0
        R1 = 1
else:
    S1 = 0
    R1 = 0
```

Clk	In	S_1	R_1	Q_1	S_2	R_2
0	0	0	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	1	0	0	1	1	0

```
#Circuit 2
if Clk == 1:
    if Q1:
        S2 = 1
        R2 = 0
    else:
        S2 = 0
        R2 = 1
else:
    S2 = 0
    R2 = 0
```

(Diapositive hors champ)

Delay flip-flop | Tables de vérité des circuits 1 et 2

```
#Circuit 1
if Clk == 0:
    if In:
        S1 = 1
        R1 = 0
    else:
        S1 = 0
        R1 = 1
else:
    S1 = 0
    R1 = 0
```

Clk	In	S_1	R_1	Q_1	S_2	R_2
0	0	0	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	1	0	0	1	1	0

$$S1 = !Clk \cdot In$$

$$R1 = !Clk \cdot !In$$

$$S2 = Clk \cdot Q1$$

$$R2 = Clk \cdot !Q1$$


```
#Circuit 2
if Clk == 1:
    if Q1:
        S2 = 1
        R2 = 0
    else:
        S2 = 0
        R2 = 1
else:
    S2 = 0
    R2 = 0
```

Nous connaissons maintenant l'expression logique de tous les éléments d'un DFF. Diagramme complet non traité dans ce cours.

(Diapositive hors champ)

Comment détecter les fronts d'horloge ?

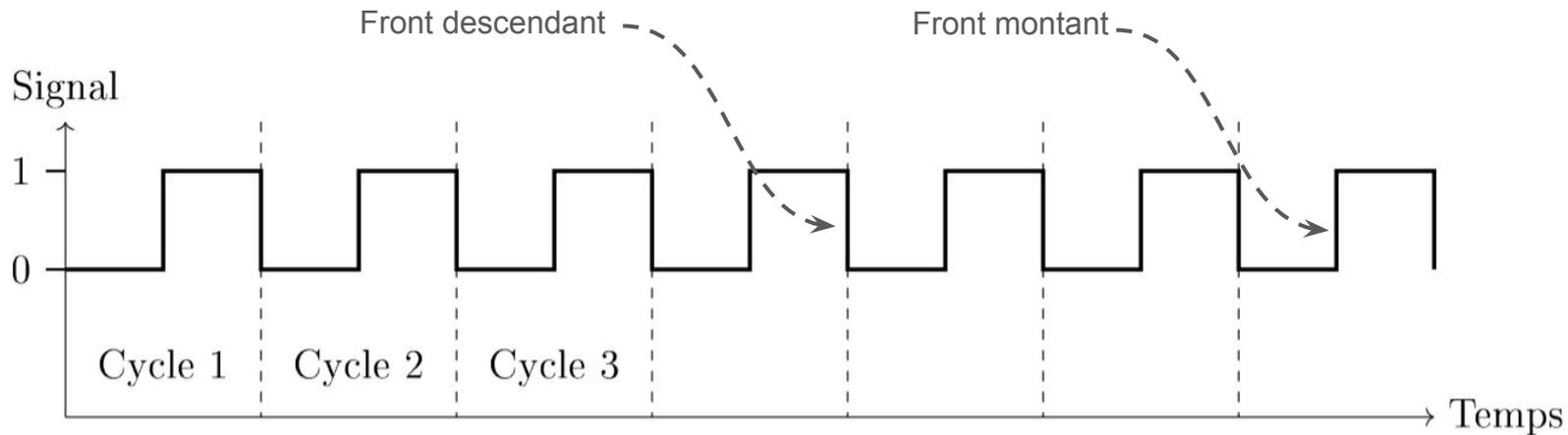
- Comment détecter le moment où le signal passe d'une valeur à l'autre ?
- Nécessaire pour que Clk code un "signal haut" ou un "signal bas".



(Diapositive hors champ)

Comment détecter les fronts d'horloge ?

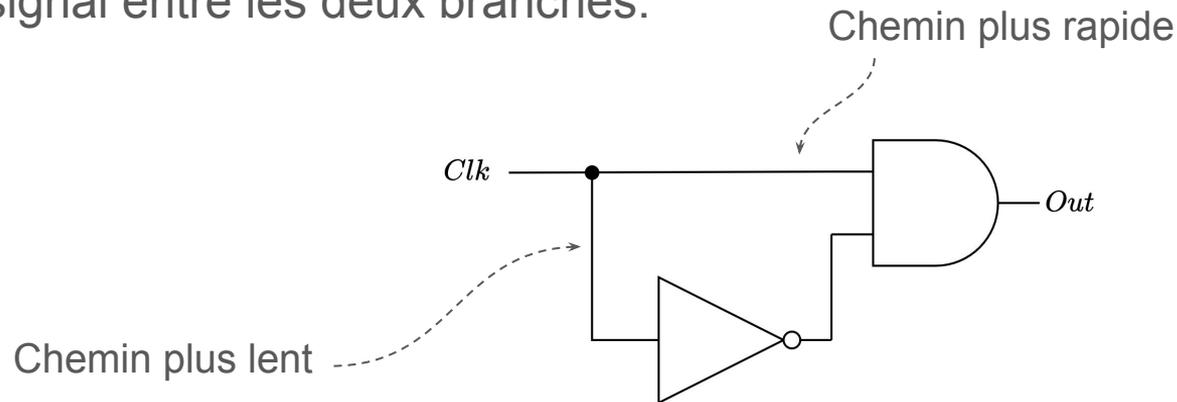
- Comment détecter le moment où le signal passe d'une valeur à l'autre ?
- Idée de base : exploitation d'une différence dans le temps de propagation du signal entre les deux branches.



(Diapositive hors champ)

Comment détecter les fronts d'horloge ?

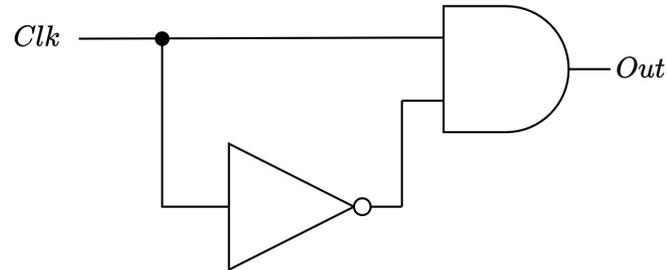Si le signal se propageait instantanément, Out aurait toujours la valeur 0.



Mais le signal ne se propage pas instantanément, et durant un bref instant $Out = 1$.

(Diapositive hors champ)



Les tables de Karnaugh

Complément à la méthode des mintermes/maxtermes

(Diapositive hors champ)



Complément à la méthode des mintermes/maxtermes

- Passer d'une table de vérité à une expression booléenne : écrire toutes les expressions valant 1 et les combiner par des OU logique, puis simplifier le tout (méthode des mintermes).
- Ne donne pas nécessairement une expression optimale.
- Fastidieux si beaucoup de variables.
- La méthode de Karnaugh en revanche est assez efficace, en particulier pour les expressions de 3 ou 4 variables.

(Diapositive hors champ)

Complément à la méthode des mintermes/maxtermes

- Table de vérité : tableau à "une" entrée (variables côte-à-côte):

a	b	c	Out
0	0	0	0
0	0	0	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

$$\begin{aligned} \text{Out} &= a!b!c + a!bc + abc \\ &= \dots ? \end{aligned}$$

- Table de Karnaugh : tableau à double entrée.
 - Les entrées sont des expressions.
 - D'une ligne à l'autre, une seule variable change de valeur par expression.
 - Seul l'output figure dans les cases.

(Diapositive hors champ)

Complément à la méthode des mintermes/maxtermes

Exemple de construction :

Table de Karnaugh

	ab	a!b	!a!b	!ab
c				
!c				



Quand $ab = 1$ et $!c = 1$, que vaut Out ?

Table de vérité

a	b	c	Out
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

(Diapositive hors champ)

Complément à la méthode des mintermes/maxtermes

Exemple de construction :

Table de Karnaugh

	ab	a!b	!a!b	!ab
c	1	1	0	0
!c	0	1	0	0

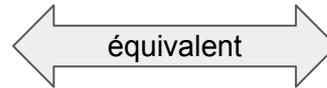


Table de vérité

a	b	c	Out
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

- D'une ligne à l'autre, un seul bit change de valeur par expression.
- Seul l'output figure dans les cases.


(Diapositive hors champ)

Complément à la méthode des mintermes/maxtermes

Exemple de construction :

Table de Karnaugh

	ab	a!b	!a!b	!ab
c	1	1	0	0
!c	0	1	0	0

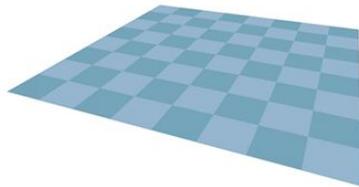

(Diapositive hors champ)

À présent, construisons des "blocs" rectangulaires ne contenant que des 1 :

- Tous les 1 doivent être dans un bloc au moins.
- On veut le moins de blocs possibles.
- Un bloc doit contenir un nombre de cases qui est une puissance de 2.
- Les blocs peuvent être périodiques (connectés toroïdalement).

Complément à la méthode des mintermes/maxtermes

Exemple de construction :

Table de Karnaugh

	ab	a!b	!a!b	!ab
c	1	1	0	0
!c	0	1	0	0

À présent, construisons des "blocs" rectangulaires ne contenant que des 1 :

- Tous les 1 doivent être dans un bloc au moins.
- On veut le moins de blocs possibles.
- Un bloc doit contenir un nombre de cases qui est une puissance de 2.
- Les blocs peuvent être périodiques (connectés toroïdalement).

(Diapositive hors champ)

Complément à la méthode des mintermes/maxtermes

Exemple de construction :

Table de Karnaugh

	ab	a!b	!a!b	!ab
c	1	1	0	0
!c	0	1	0	0

Enfin, repérons les variables **redondantes** au sein des blocs.

Ici, b est redondant au sein du groupe bleu.

Ici, c est redondant au sein du groupe rouge.

$$\text{On en conclut que } Out = ac + a!b = a(c + !b)$$



Complément à la méthode des mintermes/maxtermes

Vérification de $Out = a(c + !b)$

a	b	c	Out
0	0	0	0
0	0	0	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

$$\begin{aligned} Out &= a!b!c + a!bc + abc \\ &= a(!b!c + !bc + bc) \\ &= a(!b(!c + c) + bc) \\ &= a(!b + bc) \\ &= a(!b + c) \end{aligned}$$